
IC-Karten 45 x 55 mm | Druck: 100 % / tatsächliche Größe

SN74LS00N 4 NAND, je 2 Eingänge

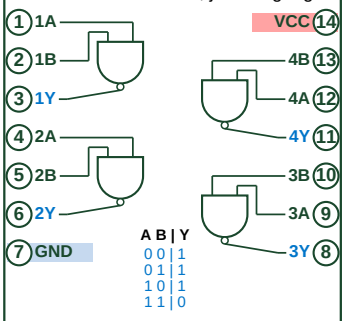


Ref: 74LS00

SN74LS00N 4 NAND, je 2 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS02N 4 NOR, je 2 Eingänge

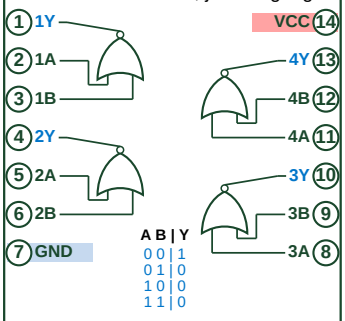


Ref: 74LS02

SN74LS02N 4 NOR, je 2 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS04N 6 Inverter

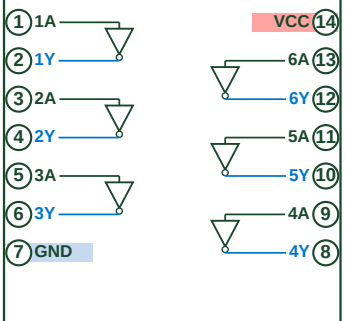


Ref: 74LS04

SN74LS04N 6 Inverter

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS05N 6 Inverter, OC

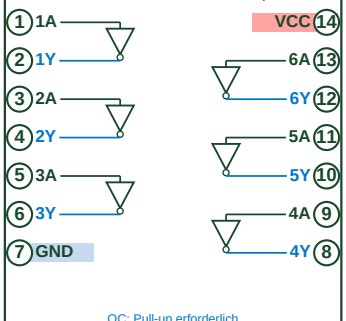


OC: Pull-up erforderlich

Ref: 74LS05

SN74LS05N 6 Inverter, OC

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS06N 6 Inverter / Treiber, OC

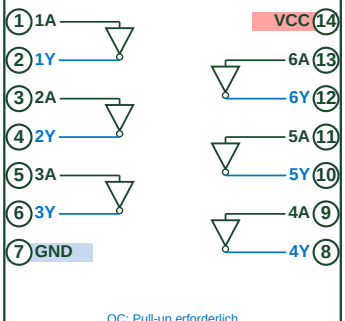


OC: Pull-up erforderlich

Ref: 74LS06

SN74LS06N 6 Inverter / Treiber, OC

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS07N 6 Puffer / Treiber, OC

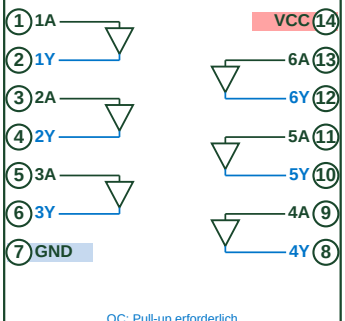


OC: Pull-up erforderlich

Ref: 74LS07

SN74LS07N 6 Puffer / Treiber, OC

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS08N 4 AND, je 2 Eingänge

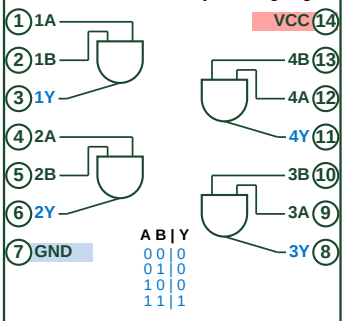


Ref: 74LS08

SN74LS08N 4 AND, je 2 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS10N 3 NAND, je 3 Eingänge

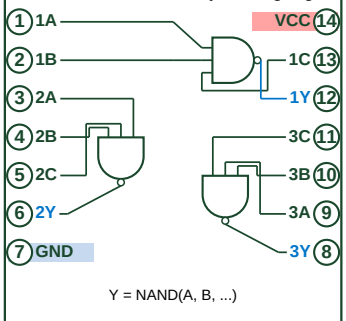


Y = NAND(A, B, ...)

Ref: 74LS10

SN74LS10N 3 NAND, je 3 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS11N 3 AND, je 3 Eingänge

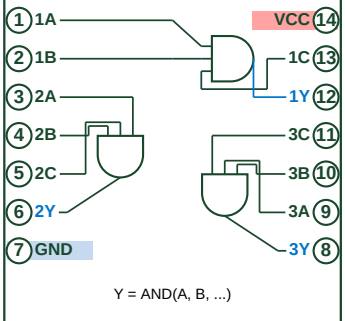


Y = AND(A, B, ...)

Ref: 74LS11

SN74LS11N 3 AND, je 3 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

7412 3 NAND, 3 Eingänge, OC

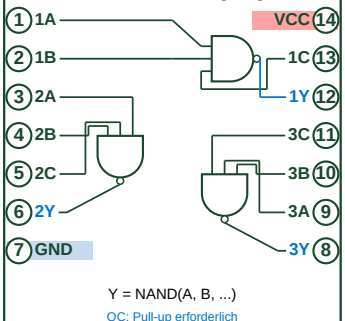

Y = NAND(A, B, ...)


OC: Pull-up erforderlich

Ref: 7412

7412 3 NAND, 3 Eingänge, OC

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS14N 6 Schmitt-Inverter

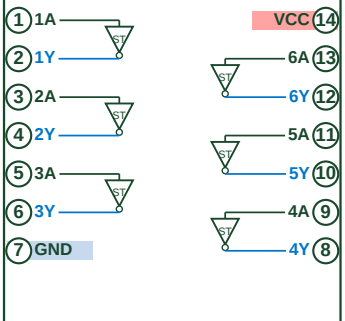


Ref: 74LS14

SN74LS14N 6 Schmitt-Inverter

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

7416 6 Inverter / Treiber, OC

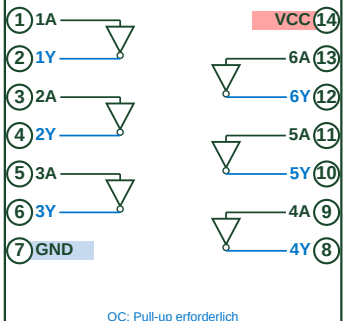


OC: Pull-up erforderlich

Ref: 7416

7416 6 Inverter / Treiber, OC

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS20N 2 NAND, je 4 Eingänge

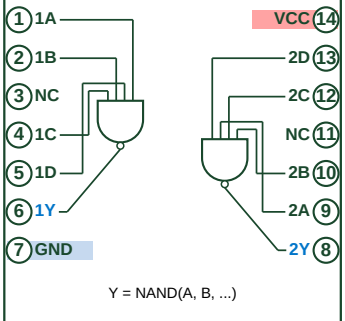


Y = NAND(A, B, ...)

Ref: 74LS20

SN74LS20N 2 NAND, je 4 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS21N 2 AND, je 4 Eingänge

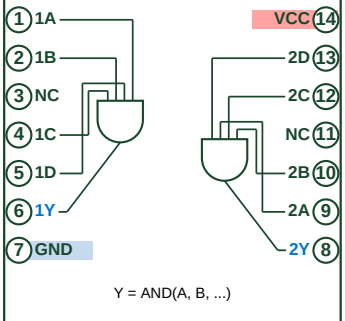


Y = AND(A, B, ...)

Ref: 74LS21

SN74LS21N 2 AND, je 4 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS27N 3 NOR, je 3 Eingänge

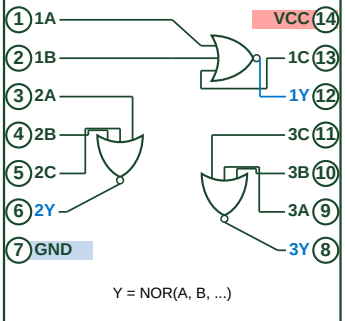


Y = NOR(A, B, ...)

Ref: 74LS27

SN74LS27N 3 NOR, je 3 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS30N NAND mit 8 Eingängen

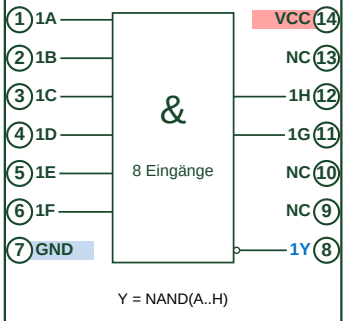

Y = NAND(A..H)

Ref: 74LS30

SN74LS30N NAND mit 8 Eingängen

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

IC-Karten 45 x 55 mm | Druck: 100 % / tatsächliche Größe

SN74LS32N 4 OR, je 2 Eingänge

1 1A
2 1B
3 1Y
4 2A
5 2B
6 2Y
7 GND
14 VCC
13 4B
12 4A
11 4Y
10 3B
9 3A
8 3Y

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Ref: 74LS32

SN74LS32N 4 OR, je 2 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

7438 4 NAND, 2 Eingänge, OC

1 1A
2 1B
3 1Y
4 2A
5 2B
6 2Y
7 GND
14 VCC
13 4B
12 4A
11 4Y
10 3B
9 3A
8 3Y

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

OC: Pull-up erforderlich

Ref: 7438

7438 4 NAND, 2 Eingänge, OC

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

7440 2 NAND, je 4 Eingänge

1 1A
2 1B
3 NC
4 1C
5 1D
6 1Y
7 GND
14 VCC
13 2D
12 2C
11 NC
10 2B
9 2A
8 2Y

Y = NAND(A, B, ...)

Ref: 7440

7440 2 NAND, je 4 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS42N BCD-zu-Dezimal-Decoder

1 0
2 1
3 2
4 3
5 4
6 5
7 6
8 GND
16 VCC
15 A0
14 A1
13 A2
12 A3
11 9
10 8
9 7

Ref: 74LS42

SN74LS42N BCD-zu-Dezimal-Decoder

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS47N BCD / 7-Segment, OC

1 B
2 C
3 LT
4 BI/RBO
5 RBI
6 D
7 A
8 GND
16 VCC
15 f
14 g
13 a
12 b
11 c
10 d
9 e

OC: Pull-up erforderlich

Ref: 74LS47

SN74LS47N BCD / 7-Segment, OC

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS48N BCD / 7-Segment, aktiv High

1 B
2 C
3 LT
4 BI/RBO
5 RBI
6 D
7 A
8 GND
16 VCC
15 f
14 g
13 a
12 b
11 c
10 d
9 e

Ref: 74LS48

SN74LS48N BCD / 7-Segment, aktiv High

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS51N 2 AND-OR-INVERT-Gatter

1 1A
2 2A
3 2B
4 2C
5 2D
6 2Y
7 GND
14 VCC
13 1B
12 1C
11 1F
10 1E
9 1D
8 1Y

Ref: 74LS51

SN74LS51N 2 AND-OR-INVERT-Gatter

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS54N 4-fach-AND-OR-INVERT

1 A
2 B
3 C
4 D
5 E
6 Y
7 GND
14 VCC
13 J
12 I
11 H
10 G
9 F
8 NC

Ref: SN74LS54N

SN74LS54N 4-fach-AND-OR-INVERT

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS55N 2-fach-AND-OR-INVERT

1 1A
2 1B
3 1C
4 1D
5 NC
6 NC
7 GND
14 VCC
13 1H
12 1G
11 1F
10 1E
9 NC
8 1Y

Ref: 74LS55

SN74LS55N 2-fach-AND-OR-INVERT

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

7460 2 Expander, je 4 Eingänge

1 1A
2 1B
3 1C
4 2A
5 2B
6 2C
7 GND
14 VCC
13 1D
12 1X
11 1X
10 2X
9 2X
8 2D

2 EXPANDER

4 Eingänge je

X / X inv.

Ref: 7460

7460 2 Expander, je 4 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS73N 2 JK-Flipflops, CLR

1 CLK1
2 CLR1
3 K1
4 VCC
5 CLK2
6 CLR2
7 J2
14 J1
13 Q1
12 Q1
11 GND
10 K2
9 Q2
8 Q2

JK-FF 2: CLK2:5 /CLR2:6 J2:7 K2:10 → /Q2:8 Q2:9

JK-FF 1: CLK1:1 /CLR1:2 K1:3 J1:14 → Q1:12 /Q1:13

CLK fällt

Ref: 74LS73

SN74LS73N 2 JK-Flipflops, CLR

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS74N 2 D-Flipflops, PRE / CLR

1 CLR1
2 D1
3 CLK1
4 PRE1
5 Q1
6 Q1
7 GND
14 VCC
13 CLR2
12 D2
11 CLK2
10 PRE2
9 Q2
8 Q2

D-FF 1: /CLR1:1 D1:2 CLK1:3 /PRE1:4 → Q1:5 /Q1:6

D-FF 2: /PRE2:10 CLK2:11 D2:12 /CLR2:13 → /Q2:8 Q2:9

CLK steigt

Ref: 74LS74

SN74LS74N 2 D-Flipflops, PRE / CLR

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS75N 4-Bit-D-Latch

1 Q0
2 D0
3 D1
4 E23
5 VCC
6 D2
7 D3
8 Q3
16 Q0
15 Q1
14 Q1
13 E01
12 GND
11 Q2
10 Q2
9 Q3

4-Bit-D-Latch

Ref: 74LS75

SN74LS75N 4-Bit-D-Latch

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS76N 2 JK-Flipflops, PRE / CLR

1 CLK1
2 PRE1
3 CLR1
4 J1
5 VCC
6 CLK2
7 PRE2
8 CLR2
16 K1
15 Q1
14 Q1
13 GND
12 K2
11 Q2
10 Q2
9 J2

JK-FF 1: CLK1:1 /PRE1:2 /CLR1:3 J1:4 K1:16 → /Q1:14 Q1:15

JK-FF 2: CLK2:6 /PRE2:7 /CLR2:8 J2:9 K2:12 → /Q2:10 Q2:11

CLK: siehe Referenz

Ref: 74LS76

SN74LS76N 2 JK-Flipflops, PRE / CLR

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS83N 4-Bit-Volladdierer

1 A4
2 S3
3 A3
4 B3
5 VCC
6 S2
7 B2
8 A2
16 B4
15 S4
14 C4
13 C0
12 GND
11 B1
10 A1
9 S1

4-Bit-ADDER

A + B + Cin

-> S / Cout

Ref: 74LS83

SN74LS83N 4-Bit-Volladdierer

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74ACT86N 4 XOR, je 2 Eingänge

1 1A
2 1B
3 1Y
4 2A
5 2B
6 2Y
7 GND
14 VCC
13 4B
12 4A
11 4Y
10 3B
9 3A
8 3Y

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Ref: 74LS86

SN74ACT86N 4 XOR, je 2 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

IC-Karten 45 x 55 mm | Druck: 100 % / tatsächliche Größe

SN74LS86N 4 XOR, je 2 Eingänge

1 1A
2 1B
3 1Y
4 2A
5 2B
6 2Y
7 GND
14 VCC
13 4B
12 4A
11 4Y
10 3B
9 3A
8 3Y

A B | Y
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 0

Ref: 74LS86

SN74LS86N 4 XOR, je 2 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

7487 4-Bit-Funktionselement

1 C
2 A1
3 Y1
4 NC
5 A2
6 Y2
7 GND
14 VCC
13 A4
12 Y4
11 NC
10 A3
9 Y3
8 B

4 × Funktion A -> Y

B C | Y
0 0 | /A
0 1 | A
1 0 | 1
1 1 | 0


Ref: SN74H87

7487 4-Bit-Funktionselement

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS90N Dekadenzähler / 2 und 5

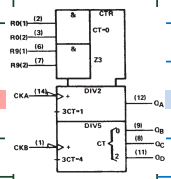1 CP1..3
2 R0(1)
3 R0(2)
4 NC
5 VCC
6 R9(1)
7 R9(2)
14 CP0
13 NC
12 Q0
11 Q3
10 GND
9 Q1
8 Q2




Ref: 74LS90

SN74LS90N Dekadenzähler / 2 und 5

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS92N Teiler durch 12 / 2 und 6

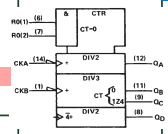1 CP1..3
2 NC
3 NC
4 NC
5 VCC
6 R0(1)
7 R0(2)
14 CP0
13 NC
12 Q0
11 Q1
10 GND
9 Q2
8 Q3




Ref: 74LS92

SN74LS92N Teiler durch 12 / 2 und 6

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS93N 4-Bit-Zähler / 2 und 8

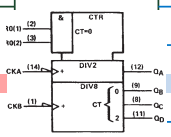1 CP1..3
2 R0(1)
3 R0(2)
4 NC
5 VCC
6 NC
7 NC
14 CP0
13 NC
12 Q0
11 Q3
10 GND
9 Q1
8 Q2




Ref: 74LS93

SN74LS93N 4-Bit-Zähler / 2 und 8

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS95N 4-Bit-Schieberegister, P/S

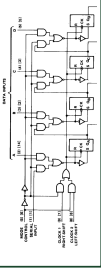1 Ds
2 P0
3 P1
4 P2
5 P3
6 Mode
7 GND
14 VCC
13 Q0
12 Q1
11 Q2
10 Q3
9 Cp1.Rshift
8 Cp2.Lshift



Ref: 74LS95

SN74LS95N 4-Bit-Schieberegister, P/S

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS107N 2 JK-Flipflops, CLR

1 J1
2 Q1
3 Q1
4 K1
5 Q2
6 Q2
7 GND
14 VCC
13 CLR1
12 CLK1
11 K2
10 CLR2
9 CLK2
8 J2

JK-FF 1
J1:1 K1:4 CLK1:12 /CLR1:13 /Q1:2 Q1:3

JK-FF 2
J2:8 CLK2:9 /CLR2:10 K2:11 Q2:5 /Q2:6

CLK fällt

Ref: 74LS107

SN74LS107N 2 JK-Flipflops, CLR

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

74109 2 JK-Flipflops, PRE / CLR

1 CLR1
2 J1
3 K1
4 CLK1
5 PRE1
6 Q1
7 Q1
8 GND
16 VCC
15 CLR2
14 J2
13 K2
12 CLK2
11 PRE2
10 Q2
9 Q2

JK-FF 1
/CLR1:1 J1:2 /K1:3 CLK1:4 /PRE1:5 Q1:6 /Q1:7

JK-FF 2
/PRE2:11 CLK2:12 /K2:13 J2:14 /CLR2:15 /Q2:9 Q2:10

CLK steigt

Ref: 74LS109

74109 2 JK-Flipflops, PRE / CLR

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS112N 2 JK-Flipflops, PRE / CLR

1 CLK1
2 K1
3 J1
4 PRE1
5 Q1
6 Q1
7 Q2
8 GND
16 VCC
15 CLR1
14 CLR2
13 CLK2
12 K2
11 J2
10 PRE2
9 Q2

JK-FF 1
CLK1:1 K1:2 J1:3 /PRE1:4 /CLR1:15 Q1:5 /Q1:6

JK-FF 2
/PRE2:10 J2:11 K2:12 CLK2:13 /CLR2:14 /Q2:7 Q2:9

CLK fällt


Ref: 74LS112

SN74LS112N 2 JK-Flipflops, PRE / CLR

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS138N 3-zu-8-Decoder / Demultiplexer

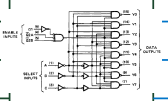1 A0
2 A1
3 A2
4 E1
5 E2
6 E3
7 O7
8 GND
16 VCC
15 O0
14 O1
13 O2
12 O3
11 O4
10 O5
9 O6




Ref: 74LS138

SN74LS138N 3-zu-8-Decoder / Demultiplexer

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS139N 2 × 2-zu-4-Decoder

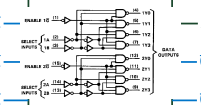1 E-1
2 A0-1
3 A1-1
4 O0-1
5 O1-1
6 O2-1
7 O3-1
8 GND
16 VCC
15 E-2
14 A0-2
13 A1-2
12 O0-2
11 O1-2
10 O2-2
9 O3-2



Ref: 74LS139

SN74LS139N 2 × 2-zu-4-Decoder

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS145N BCD-zu-Dezimal, OC

1 Q0
2 Q1
3 Q2
4 Q3
5 Q4
6 Q5
7 Q6
8 GND
16 VCC
15 P0
14 P1
13 P2
12 P3
11 Q9
10 Q8
9 Q7

BCD -> DEC
1 aus 10
OC-Ausgänge

Ref: 74LS145

SN74LS145N BCD-zu-Dezimal, OC

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS147N BCD-Prioritätsencoder

1 E4
2 E5
3 E6
4 E7
5 E8
6 S2
7 S1
8 GND
16 VCC
15 NC
14 S3
13 E3
12 E2
11 E1
10 E9
9 S0

PRIORITÄT
DEZ -> BCD

Ref: 74LS147

SN74LS147N BCD-Prioritätsencoder

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS148N 8-zu-3-Prioritätsencoder

1 I4
2 I5
3 I6
4 I7
5 EI
6 S2
7 S1
8 GND
16 VCC
15 EO
14 GS
13 I3
12 I2
11 I1
10 I0
9 S0

PRIORITÄT
8 -> 3


Ref: 74LS148

SN74LS148N 8-zu-3-Prioritätsencoder

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS151N 8-zu-1-Multiplexer

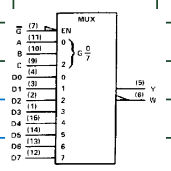1 I3
2 I2
3 I1
4 I0
5 Z
6 Z
7 E
8 GND
16 VCC
15 I4
14 I5
13 I6
12 I7
11 S0
10 S1
9 S2




Ref: 74LS151

SN74LS151N 8-zu-1-Multiplexer

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS153N 2 × 4-zu-1-Multiplexer

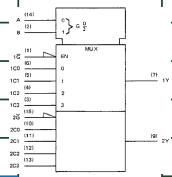1 Ea
2 S1
3 I3a
4 I2a
5 I1a
6 I0a
7 Za
8 GND
16 VCC
15 Eb
14 S0
13 I3b
12 I2b
11 I1b
10 I0b
9 Zb



Ref: 74LS153


SN74LS153N 2 × 4-zu-1-Multiplexer

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

IC-Karten 45 x 55 mm | Druck: 100 % / tatsächliche Größe

SN74LS155N 2 × 2-zu-4-Decoder

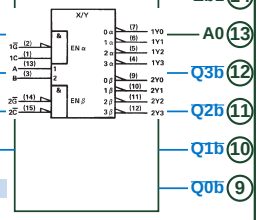1 Ea1 — VCC 16
2 Ea2 — Eb2 15
3 A1 — Eb1 14
4 Q3a — A0 13
5 Q2a — Q3b 12
6 Q1a — Q2b 11
7 Q0a — Q1b 10
8 GND — Q0b 9




Ref: 74LS155

SN74LS155N 2 × 2-zu-4-Decoder
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS156N 2 × 2-zu-4-Decoder, OC

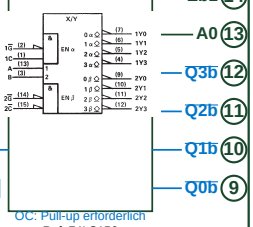1 Ea1 — VCC 16
2 Ea2 — Eb2 15
3 A1 — Eb1 14
4 Q3a — A0 13
5 Q2a — Q3b 12
6 Q1a — Q2b 11
7 Q0a — Q1b 10
8 GND — Q0b 9




OC: Pull-up erforderlich

Ref: 74LS156

SN74LS156N 2 × 2-zu-4-Decoder, OC
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS157N 4 × 2-zu-1-Multiplexer

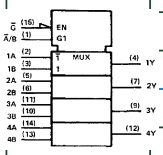1 S — VCC 16
2 I0a — E 15
3 I1a — I0d 14
4 Za — I1d 13
5 I0b — Zd 12
6 I1b — I0c 11
7 Zb — I1c 10
8 GND — Zc 9




Ref: 74LS157

SN74LS157N 4 × 2-zu-1-Multiplexer
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS160N BCD-Zähler, asynchroner CLR

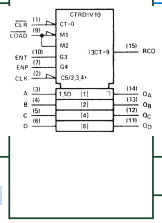1 MR — VCC 16
2 CP — TC 15
3 D0 — Q0 14
4 D1 — Q1 13
5 D2 — Q2 12
6 D3 — Q3 11
7 CEP — CET 10
8 GND — PE 9




Ref: 74LS160

SN74LS160N BCD-Zähler, asynchroner CLR
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS161N 4-Bit-Zähler, asynchroner CLR

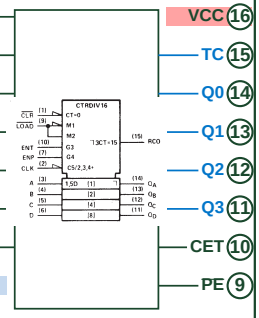1 MR — VCC 16
2 CP — TC 15
3 D0 — Q0 14
4 D1 — Q1 13
5 D2 — Q2 12
6 D3 — Q3 11
7 CEP — CET 10
8 GND — PE 9




Ref: 74LS161

SN74LS161N 4-Bit-Zähler, asynchroner CLR
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS162N BCD-Zähler, synchroner CLR

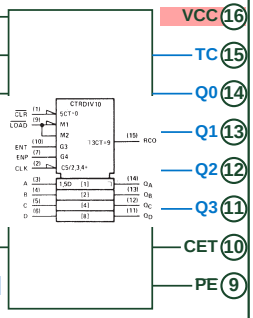1 MR — VCC 16
2 CP — TC 15
3 D0 — Q0 14
4 D1 — Q1 13
5 D2 — Q2 12
6 D3 — Q3 11
7 CEP — CET 10
8 GND — PE 9




Ref: 74LS162

SN74LS162N BCD-Zähler, synchroner CLR
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS163N 4-Bit-Zähler, synchroner CLR

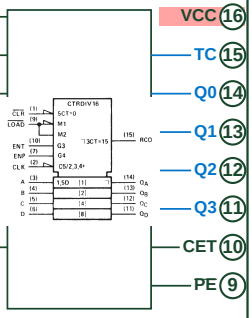1 MR — VCC 16
2 CP — TC 15
3 D0 — Q0 14
4 D1 — Q1 13
5 D2 — Q2 12
6 D3 — Q3 11
7 CEP — CET 10
8 GND — PE 9




Ref: 74LS163

SN74LS163N 4-Bit-Zähler, synchroner CLR
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS164N 8-Bit-Schieberegister, S/P

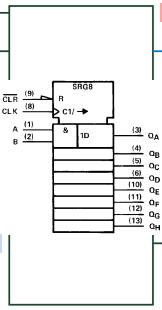1 DSA — VCC 14
2 DSB — Q7 13
3 Q0 — Q6 12
4 Q1 — Q5 11
5 Q2 — Q4 10
6 Q3 — MR 9
7 GND — CP 8



Ref: SN74LS164 (Pinref. 74HC164)

SN74LS164N 8-Bit-Schieberegister, S/P
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD74HC165E 8-Bit-Schieberegister, P/S

1 PL — VCC 16
2 CP — CE 15
3 D4 — D3 14
4 D5 — D2 13
5 D6 — D1 12
6 D7 — D0 11
7 Q7 — DS 10
8 GND — Q7 9

8-Bit
SCHIEBEREG.
Parallel ->
seriell

Ref: 74HC165

CD74HC165E 8-Bit-Schieberegister, P/S
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS165N 8-Bit-Schieberegister, P/S

1 PL — VCC 16
2 CP — CE 15
3 D4 — D3 14
4 D5 — D2 13
5 D6 — D1 12
6 D7 — D0 11
7 Q7 — DS 10
8 GND — Q7 9

8-Bit
SCHIEBEREG.
Parallel ->
seriell

Ref: 74LS165

SN74LS165N 8-Bit-Schieberegister, P/S
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

74166 8-Bit-Schieberegister, P/S

1 SER — VCC 16
2 A — SH 15
3 B — H 14
4 C — QH 13
5 D — G 12
6 CLK_Inh — F 11
7 CLK — E 10
8 GND — R 9

8-Bit
SCHIEBEREG.
Parallel /
seriell

Ref: 74166

74166 8-Bit-Schieberegister, P/S
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

74174N 6 D-Flipflops, gemeinsamer CLR

1 CLR — VCC 16
2 Q0 — Q5 15
3 D0 — D5 14
4 D1 — D4 13
5 Q1 — Q4 12
6 D2 — D3 11
7 Q2 — Q3 10
8 GND — CLK 9

D-FLIPFLOPS
D0 -> Q0
D1 -> Q1
D2 -> Q2
D3 -> Q3
D4 -> Q4
D5 -> Q5
Gemeinsamer CLK

Ref: 74LS174

74174N 6 D-Flipflops, gemeinsamer CLR
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

PC74HCT174P 6 D-Flipflops, gemeinsamer CLR

1 CLR — VCC 16
2 Q0 — Q5 15
3 D0 — D5 14
4 D1 — D4 13
5 Q1 — Q4 12
6 D2 — D3 11
7 Q2 — Q3 10
8 GND — CLK 9

D-FLIPFLOPS
D0 -> Q0
D1 -> Q1
D2 -> Q2
D3 -> Q3
D4 -> Q4
D5 -> Q5
Gemeinsamer CLK

Ref: 74LS174

PC74HCT174P 6 D-Flipflops, gemeinsamer CLR
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS174N 6 D-Flipflops, gemeinsamer CLR

1 CLR — VCC 16
2 Q0 — Q5 15
3 D0 — D5 14
4 D1 — D4 13
5 Q1 — Q4 12
6 D2 — D3 11
7 Q2 — Q3 10
8 GND — CLK 9

D-FLIPFLOPS
D0 -> Q0
D1 -> Q1
D2 -> Q2
D3 -> Q3
D4 -> Q4
D5 -> Q5
Gemeinsamer CLK

Ref: 74LS174

SN74LS174N 6 D-Flipflops, gemeinsamer CLR
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS175N 4 D-Flipflops, Q und Q inv.

1 CLR — VCC 16
2 Q0 — Q3 15
3 Q0 — Q3 14
4 D0 — D3 13
5 D1 — D2 12
6 D1 — Q2 11
7 Q1 — Q2 10
8 GND — CLK 9


D-FLIPFLOPS
D0 -> Q0
D1 -> Q1
D2 -> Q2
D3 -> Q3
Gemeinsamer CLK

Ref: 74LS175

SN74LS175N 4 D-Flipflops, Q und Q inv.
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS190N BCD-Auf-/Abwärtszähler

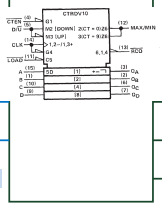1 P1 — VCC 16
2 Q1 — P0 15
3 Q0 — CLK 14
4 EN — RCO 13
5 D/U — Tc 12
6 Q2 — LOAD 11
7 Q3 — P2 10
8 GND — P3 9




Ref: 74LS190

SN74LS190N BCD-Auf-/Abwärtszähler
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

IC-Karten 45 x 55 mm | Druck: 100 % / tatsächliche Größe

SN74LS191N 4-Bit-Auf-/Abwärtszähler

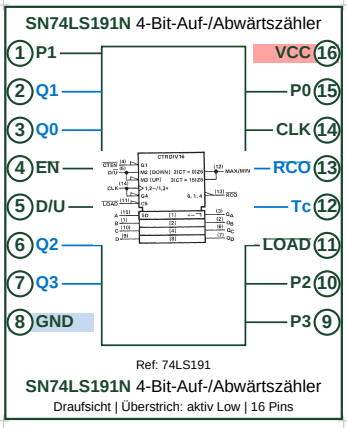


Ref: 74LS191

SN74LS191N 4-Bit-Auf-/Abwärtszähler

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS192N BCD-Zähler, getrennte Takte

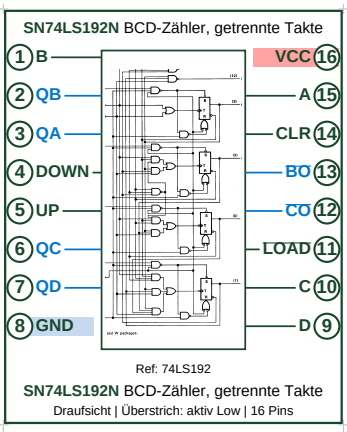


Ref: 74LS192

SN74LS192N BCD-Zähler, getrennte Takte

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS193N 4-Bit-Zähler, getrennte Takte

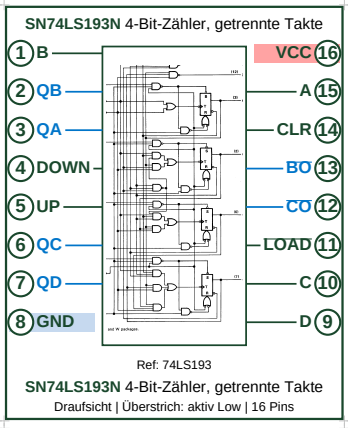


Ref: 74LS193

SN74LS193N 4-Bit-Zähler, getrennte Takte

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

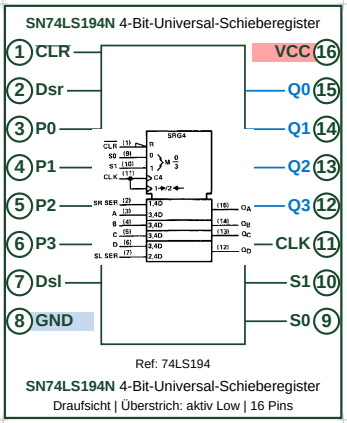SN74LS194N 4-Bit-Universal-Schieberegister




Ref: 74LS194

SN74LS194N 4-Bit-Universal-Schieberegister

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

74240 8 Inverter, 3-State

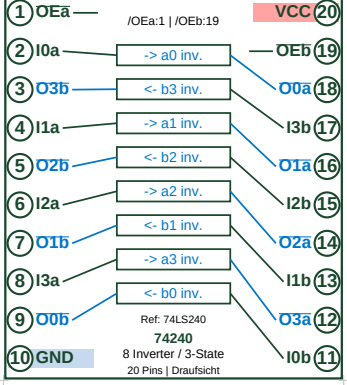


Ref: 74LS240

74240

8 Inverter / 3-State

20 Pins | Draufsicht

SN74LS244N 8 Puffer, 3-State

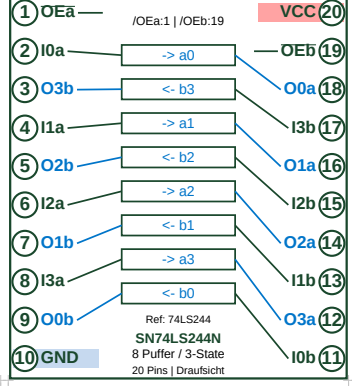


Ref: 74LS244

SN74LS244N

8 Puffer / 3-State

20 Pins | Draufsicht

SN74LS245N 8-Bit-Bustransceiver, 3-State

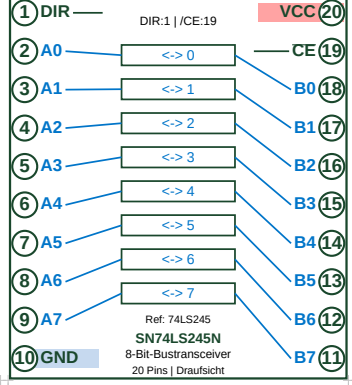


Ref: 74LS245

SN74LS245N

8-Bit-Bustransceiver

20 Pins | Draufsicht

SN74LS247N BCD / 7-Segment, OC, 6/9 alt.

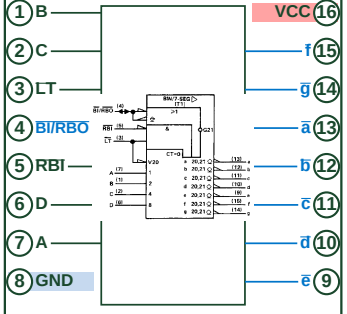


Ref: 74LS247

SN74LS247N BCD / 7-Segment, OC, 6/9 alt.

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS248N BCD / 7-Segment, 6/9 alt.

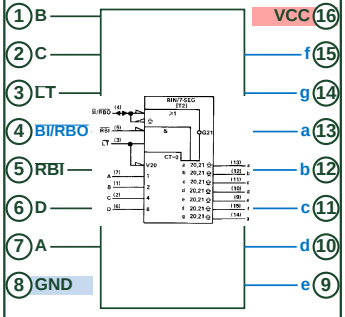


Ref: 74LS248

SN74LS248N BCD / 7-Segment, 6/9 alt.

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

74253 2 × 4-zu-1-MUX, 3-State

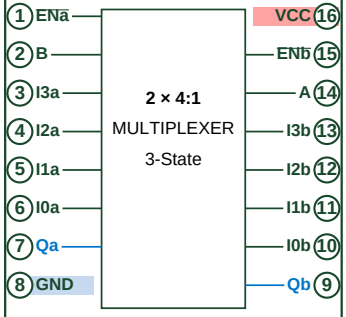


Ref: 74253

74253 2 × 4-zu-1-MUX, 3-State

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS266N 4 XNOR, 2 Eingänge, OC

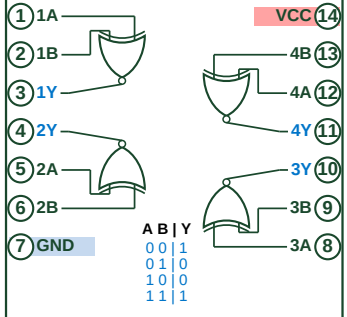


Ref: 74LS266

SN74LS266N 4 XNOR, 2 Eingänge, OC

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

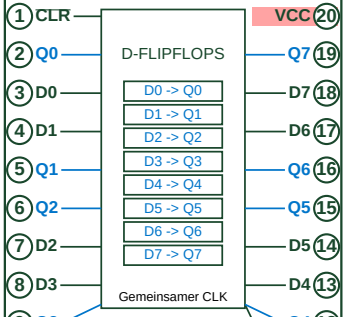SN74LS273N 8 D-Flipflops, gemeinsamer CLR




Ref: 74LS273

SN74LS273N

8 D-FF / CLR

20 Pins | Draufsicht

74LS279 4 RS-Latches

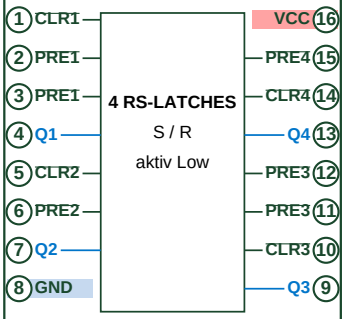


Ref: 74LS279

74LS279 4 RS-Latches

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS373N 8-Bit-D-Latch, 3-State

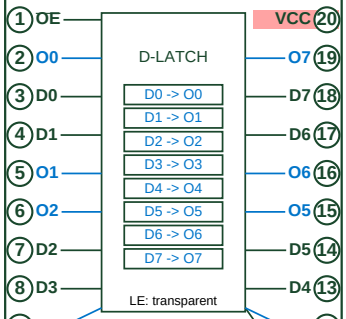


Ref: 74LS373

SN74LS373N

8-Bit-Latch

20 Pins | Draufsicht

SN74LS374N 8 D-Flipflops, 3-State

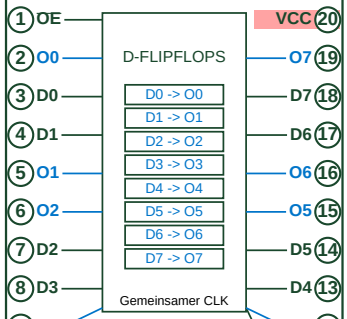


Ref: 74LS374

SN74LS374N

8 D-FF / 3-State

20 Pins | Draufsicht

74541 8 Puffer, 3-State

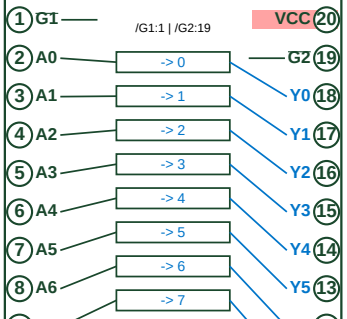

Ref: 74LS541

74541

8 Puffer / 3-State

20 Pins | Draufsicht

IC-Karten 45 x 55 mm | Druck: 100 % / tatsächliche Größe

74576 8 D-FF, Q inv., 3-State

1	OE	VCC	20
2	D1	Q1	19
3	D2	Q2	18
4	D3	Q3	17
5	D4	Q4	16
6	D5	Q5	15
7	D6	Q6	14
8	D7	Q7	13
9	D8	Q8	12
10	GND	CLK	11

D-FLIPFLOPS
D1 -> /Q1
D2 -> /Q2
D3 -> /Q3
D4 -> /Q4
D5 -> /Q5
D6 -> /Q6
D7 -> /Q7
D8 -> /Q8
Gemeinsamer CLK

Ref: SN74ALS576B

74576
8 D-FF / Q inv.
20 Pins | Draufsicht

74640 8-Bit-Bus, invertierend, 3-State

1	GAB	VCC	20
2	A0	GBA	19
3	A1	B0	18
4	A2	B1	17
5	A3	B2	16
6	A4	B3	15
7	A5	B4	14
8	A6	B5	13
9	A7	B6	12
10	GND	B7	11

GAB:1 | /GBA:19
<-> 0 inv.
<-> 1 inv.
<-> 2 inv.
<-> 3 inv.
<-> 4 inv.
<-> 5 inv.
<-> 6 inv.
<-> 7 inv.

Ref: 74LS640

74640
8-Bit-Bus / inv.
20 Pins | Draufsicht

74641 8-Bit-Bustransceiver, OC

1	GAB	VCC	20
2	A0	GBA	19
3	A1	B0	18
4	A2	B1	17
5	A3	B2	16
6	A4	B3	15
7	A5	B4	14
8	A6	B5	13
9	A7	B6	12
10	GND	B7	11

GAB:1 | /GBA:19
<-> 0
<-> 1
<-> 2
<-> 3
<-> 4
<-> 5
<-> 6
<-> 7
OC: Pull-up erforderlich

Ref: 74LS641

74641
8-Bit-Bus / OC
20 Pins | Draufsicht

CD4001 4 NOR-Gatter, je 2 Eingänge

1	1A	VDD	14
2	1B	4B	13
3	1Y	4A	12
4	2Y	4Y	11
5	2A	3Y	10
6	2B	3B	9
7	GND	3A	8

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Ref: 4001

CD4001 4 NOR-Gatter, je 2 Eingänge
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4002 2 NOR-Gatter, je 4 Eingänge

1	1Y	VDD	14
2	1A	2Y	13
3	1B	2D	12
4	1C	2C	11
5	1D	2B	10
6	NC	2A	9
7	GND	NC	8

Y = NOR(A, B, ...)

Ref: 4002

CD4002 2 NOR-Gatter, je 4 Eingänge
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4009 6 Inverter / Pegelwandler

1	VCC	VDD	16
2	1Y	6Y	15
3	1A	6A	14
4	2Y	NC	13
5	2A	5Y	12
6	3Y	5A	11
7	3A	4Y	10
8	GND	4A	9

Ref: 4009

CD4009 6 Inverter / Pegelwandler
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4011 4 NAND-Gatter, je 2 Eingänge

1	1A	VDD	14
2	1B	4B	13
3	1Y	4A	12
4	2Y	4Y	11
5	2A	3Y	10
6	2B	3B	9
7	GND	3A	8

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Ref: 4011

CD4011 4 NAND-Gatter, je 2 Eingänge
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4012 2 NAND-Gatter, je 4 Eingänge

1	1Y	VDD	14
2	1A	2Y	13
3	1B	2D	12
4	1C	2C	11
5	1D	2B	10
6	NC	2A	9
7	GND	NC	8

Y = NAND(A, B, ...)

Ref: 4012

CD4012 2 NAND-Gatter, je 4 Eingänge
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4013 2 D-Flipflops

1	Q1	VDD	14
2	$\overline{Q1}$	Q2	13
3	CLK1	$\overline{Q2}$	12
4	RST1	CLK2	11
5	D1	RST2	10
6	SET1	D2	9
7	GND	SET2	8

D-FF1: SET1, RST1
D-FF2: SET2, RST2

CLK steigt: Q = D

Ref: 4013

CD4013 2 D-Flipflops
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4015 2 × 4-Bit-Schieberegister

1	CLK-B	VDD	16
2	Q4-B	DATA-B	15
3	Q3-A	RST-B	14
4	Q2-A	Q1-B	13
5	Q1-A	Q2-B	12
6	RST-A	Q3-B	11
7	DATA-A	Q4-A	10
8	GND	CLK-A	9

Ref: CD4015

CD4015 2 × 4-Bit-Schieberegister
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4016 4 Analogschalter

1	1A	VDD	14
2	1B	1C	13
3	2A	4C	12
4	2B	4B	11
5	2C	4A	10
6	3A	3C	9
7	GND	3B	8

SW1, SW2, SW3, SW4

Ref: 4016

CD4016 4 Analogschalter
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4017 Dekadenzähler, 10 Ausgänge

1	Q5	VDD	16
2	Q1	RST	15
3	Q0	CLK	14
4	Q2	$\overline{CKEN}$	13
5	Q6	Cout	12
6	Q7	Q9	11
7	Q3	Q4	10
8	GND	Q8	9

Ref: 4017

CD4017 Dekadenzähler, 10 Ausgänge
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4019 4 AND-OR-Datenselektoren

1	B3	VDD	16
2	A2	A3	15
3	B2	SB	14
4	A1	Q3	13
5	B1	Q2	12
6	A0	Q1	11
7	B0	Q0	10
8	GND	SA	9

AND-OR
Qn =
(An & SA) |
(Bn & SB)

Ref: 4019

CD4019 4 AND-OR-Datenselektoren
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4021 8-Bit-Schieberegister, P/S

1	D7	VDD	16
2	Q6	D6	15
3	Q8	D5	14
4	D3	D4	13
5	D2	Q7	12
6	D1	DS	11
7	D0	CP	10
8	GND	PL	9

Ref: 4021

CD4021 8-Bit-Schieberegister, P/S
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4022 Oktalzähler, 8 Ausgänge

1	Q1	VDD	16
2	Q0	RST	15
3	Q2	CLK	14
4	Q5	$\overline{CKEN}$	13
5	Q6	Cout	12
6	NC	Q4	11
7	Q3	Q7	10
8	GND	NC	9

Ref: 4022

CD4022 Oktalzähler, 8 Ausgänge
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4023 3 NAND-Gatter, je 3 Eingänge

1	1A	VDD	14
2	1B	3C	13
3	2A	3B	12
4	2B	3A	11
5	2C	3Y	10
6	2Y	1Y	9
7	GND	1C	8

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0


Ref: 4023

CD4023 3 NAND-Gatter, je 3 Eingänge
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

IC-Karten 45 x 55 mm | Druck: 100 % / tatsächliche Größe

CD4024 7-Bit-Binärzähler

1	CLK	VDD	14
2	MR	NC	13
3	Q7	Q1	12
4	Q6	Q2	11
5	Q5	NC	10
6	Q4	Q3	9
7	GND	NC	8

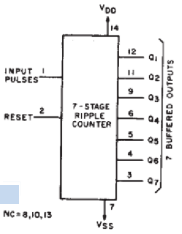


Ref: 4024

CD4024 7-Bit-Binärzähler

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4025 3 NOR-Gatter, je 3 Eingänge

1	1A	VDD	14
2	1B	3C	13
3	2A	3B	12
4	2B	3A	11
5	2C	3Y	10
6	2Y	1Y	9
7	GND	1C	8

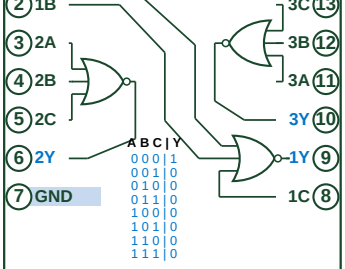

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0


Ref: 4025

CD4025 3 NOR-Gatter, je 3 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4026 Dekadenzähler / 7-Segment

1	CLK	VDD	16
2	INHIBIT	RESET	15
3	DISP-EN	c-RAW	14
4	DISP-OUT	c	13
5	CARRY	b	12
6	f	e	11
7	g	a	10
8	GND	d	9

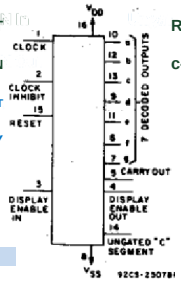


Ref: CD4026

CD4026 Dekadenzähler / 7-Segment

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4027 2 JK-Flipflops

1	Q2	VDD	16
2	$\overline{Q2}$	Q1	15
3	CLK2	$\overline{Q1}$	14
4	RST2	CLK1	13
5	K2	RST1	12
6	J2	K1	11
7	SET2	J1	10
8	GND	SET1	9

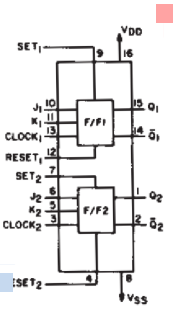


Ref: 4027

CD4027 2 JK-Flipflops

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4028 BCD-zu-Dezimal-Decoder

1	S4	VDD	16
2	S2	S3	15
3	S0	S1	14
4	S7	B	13
5	S9	C	12
6	S5	D	11
7	S6	A	10
8	GND	S8	9

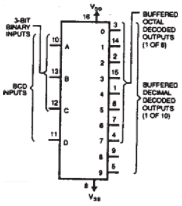


Ref: 4028

CD4028 BCD-zu-Dezimal-Decoder

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4029 4-Bit-Zähler, Binär/BCD, auf/ab

1	PE	VDD	16
2	Q4	$\overline{CK}$	15
3	J4	Q3	14
4	J1	J3	13
5	Cin	J2	12
6	Q1	Q2	11
7	Cout	U/D	10
8	GND	B/D	9

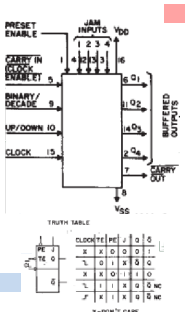


Ref: 4029

CD4029 4-Bit-Zähler, Binär/BCD, auf/ab

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4030 4 XOR-Gatter, je 2 Eingänge

1	1A	VDD	14
2	1B	4B	13
3	1Y	4A	12
4	2Y	4Y	11
5	2A	3Y	10
6	2B	3B	9
7	GND	3A	8

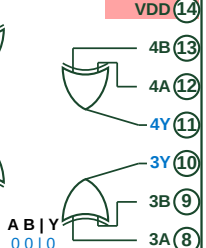

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


Ref: 4030

CD4030 4 XOR-Gatter, je 2 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4033 Dekadenzähler / 7-Segment

1	CLK	VDD	16
2	INHIBIT	RESET	15
3	RBI	LT	14
4	RBO	c	13
5	CARRY	b	12
6	f	e	11
7	g	a	10
8	GND	d	9

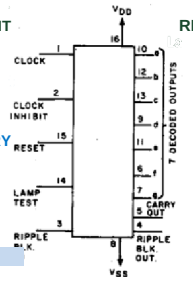


Ref: CD4033B

CD4033 Dekadenzähler / 7-Segment

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4042 4-Bit-D-Latch

1	Q4	VDD	16
2	Q1	$\overline{Q4}$	15
3	$\overline{Q1}$	D4	14
4	D1	D3	13
5	CLK	$\overline{Q3}$	12
6	POL	Q3	11
7	D2	Q2	10
8	GND	$\overline{Q2}$	9

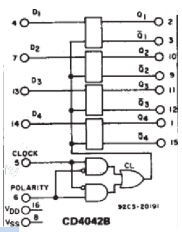


Ref: CD4042

CD4042 4-Bit-D-Latch

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4043 4 RS-Latches, 3-State

1	Q4	VDD	16
2	Q1	R4	15
3	R1	S4	14
4	S1	NC	13
5	EN	S3	12
6	S2	R3	11
7	R2	Q3	10
8	GND	Q2	9

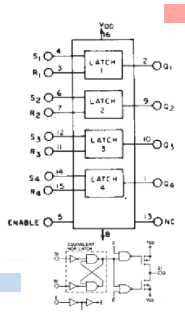


Ref: CD4043

CD4043 4 RS-Latches, 3-State

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4046 PLL / VCO

1	PCP	VDD	16
2	PC1	ZOUT	15
3	Refln	SigIn	14
4	FOUT	PC2	13
5	Inh	R2	12
6	C1	R1	11
7	C2	SFout	10
8	GND	VCOin	9

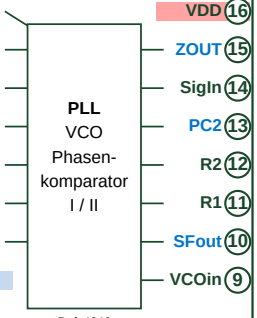


Ref: 4046

CD4046 PLL / VCO

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4047 Astabiler / monostabiler Timer

1	C	VDD	14
2	R	OSC_OUT	13
3	R/C	RETRIGGER	12
4	ASTABLE	$\overline{Q}$	11
5	ASTABLE	Q	10
6	-TRIGGER	RESET	9
7	GND	+TRIGGER	8

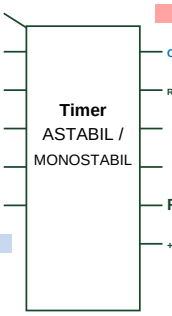


Ref: 4047

CD4047 Astabiler / monostabiler Timer

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4049 6 Inverter / Pegelwandler

1	VCC	NC	16
2	1Y	6Y	15
3	1A	6A	14
4	2Y	NC	13
5	2A	5Y	12
6	3Y	5A	11
7	3A	4Y	10
8	GND	4A	9

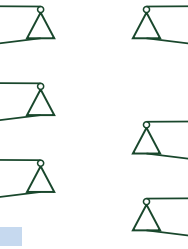


Ref: 4049

CD4049 6 Inverter / Pegelwandler

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4050 6 Puffer / Pegelwandler

1	VCC	NC	16
2	1Y	6Y	15
3	1A	6A	14
4	2Y	NC	13
5	2A	5Y	12
6	3Y	5A	11
7	3A	4Y	10
8	GND	4A	9

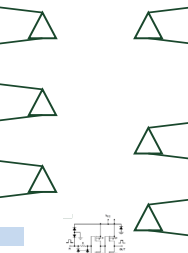


Ref: 4050

CD4050 6 Puffer / Pegelwandler

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4051 8-Kanal-Analog-Multiplexer

1	X4	VDD	16
2	X6	X2	15
3	X	X1	14
4	X7	X0	13
5	X5	X3	12
6	Inh	A	11
7	VEE	B	10
8	GND	C	9

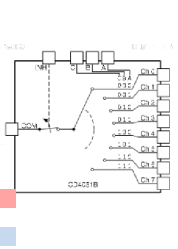


Ref: 4051

CD4051 8-Kanal-Analog-Multiplexer

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4052 2 × 4-Kanal-Analog-Multiplexer

1	Y0	VDD	16
2	Y2	X2	15
3	Y	X1	14
4	Y3	X	13
5	Y1	X0	12
6	Inh	X3	11
7	VEE	A	10
8	GND	B	9

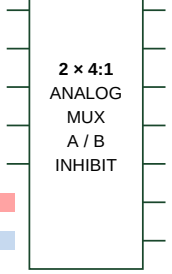

Ref: 4052


CD4052 2 × 4-Kanal-Analog-Multiplexer

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

IC-Karten 45 x 55 mm | Druck: 100 % / tatsächliche Größe

CD4053 3 × 2-Kanal-Analog-Multiplexer

1	Y1	VDD	16
2	Y0	Y	15
3	Z1	X	14
4	Z	X1	13
5	Z0	X0	12
6	Inh	A	11
7	VEE	B	10
8	GND	C	9

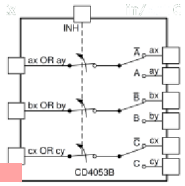


Ref: 4053

CD4053 3 × 2-Kanal-Analog-Multiplexer

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4060 14-Bit-Zähler / Oszillator

1	Q12	VDD	16
2	Q13	Q10	15
3	Q14	Q8	14
4	Q6	Q9	13
5	Q5	CLR	12
6	Q7	Φ1	11
7	Q4	Φ0	10
8	GND	Φ0	9

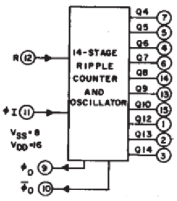


Ref: 4060

CD4060 14-Bit-Zähler / Oszillator

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4063 4-Bit-Komparator

1	B3	VDD	16
2	LT-IN	A3	15
3	EQ-IN	B2	14
4	GT-IN	A2	13
5	GT-OUT	A1	12
6	EQ-OUT	B1	11
7	LT-OUT	A0	10
8	GND	B0	9

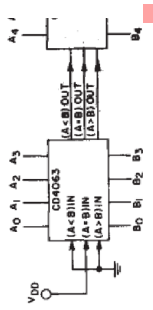


Ref: CD4063

CD4063 4-Bit-Komparator

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4066 4 Analogschalter

1	1A	VDD	14
2	1B	1C	13
3	2A	4C	12
4	2B	4B	11
5	2C	4A	10
6	3A	3C	9
7	GND	3B	8

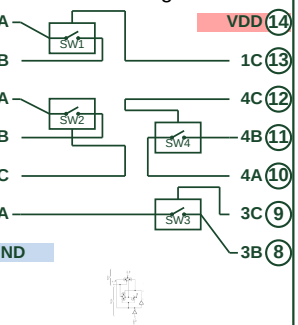


Ref: 4066

CD4066 4 Analogschalter

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4068 8-Eingang-AND / NAND

1	$\overline{Y}$	VDD	14
2	A	Y	13
3	B	H	12
4	C	G	11
5	D	F	10
6	NC	E	9
7	GND	NC	8

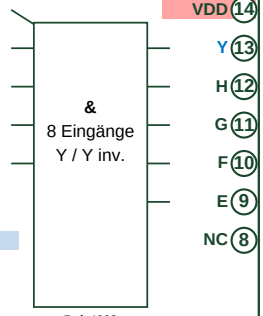


Ref: 4068

CD4068 8-Eingang-AND / NAND

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4069 6 Inverter

1	1A	VDD	14
2	1Y	6A	13
3	2A	6Y	12
4	2Y	5A	11
5	3A	5Y	10
6	3Y	4A	9
7	GND	4Y	8

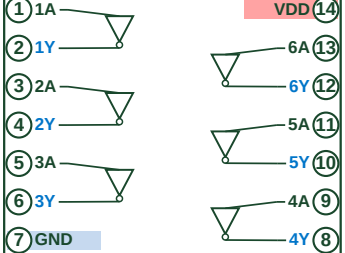


Ref: 4069

CD4069 6 Inverter

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4070 4 XOR-Gatter, je 2 Eingänge

1	1A	VDD	14
2	1B	4B	13
3	1Y	4A	12
4	2Y	4Y	11
5	2A	3Y	10
6	2B	3B	9
7	GND	3A	8

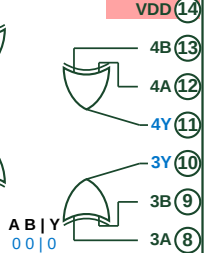

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


Ref: 4070

CD4070 4 XOR-Gatter, je 2 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4071 4 OR-Gatter, je 2 Eingänge

1	1A	VDD	14
2	1B	4B	13
3	1Y	4A	12
4	2Y	4Y	11
5	2A	3Y	10
6	2B	3B	9
7	GND	3A	8

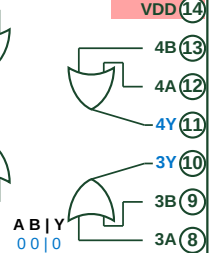

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1


Ref: 4071

CD4071 4 OR-Gatter, je 2 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4072 2 OR-Gatter, je 4 Eingänge

1	1Y	VDD	14
2	1A	2Y	13
3	1B	2D	12
4	1C	2C	11
5	1D	2B	10
6	NC	2A	9
7	GND	NC	8

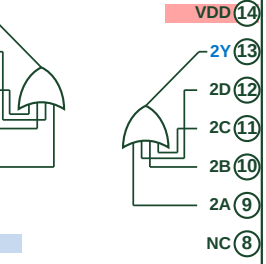

Y = OR(A, B, ...)


Ref: 4072

CD4072 2 OR-Gatter, je 4 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4073 3 AND-Gatter, je 3 Eingänge

1	1A	VDD	14
2	1B	3C	13
3	2A	3B	12
4	2B	3A	11
5	2C	3Y	10
6	2Y	1Y	9
7	GND	1C	8

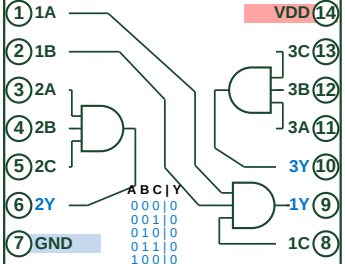

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1


Ref: 4073

CD4073 3 AND-Gatter, je 3 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4075 3 OR-Gatter, je 3 Eingänge

1	1A	VDD	14
2	1B	3C	13
3	2A	3B	12
4	2B	3A	11
5	2C	3Y	10
6	2Y	1Y	9
7	GND	1C	8

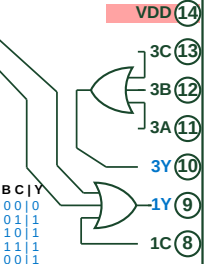

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1


Ref: 4075

CD4075 3 OR-Gatter, je 3 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4077 4 XNOR-Gatter, je 2 Eingänge

1	1A	VDD	14
2	1B	4B	13
3	1Y	4A	12
4	2Y	4Y	11
5	2A	3Y	10
6	2B	3B	9
7	GND	3A	8

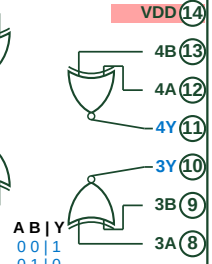

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1


Ref: 4077

CD4077 4 XNOR-Gatter, je 2 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4081 4 AND-Gatter, je 2 Eingänge

1	1A	VDD	14
2	1B	4B	13
3	1Y	4A	12
4	2Y	4Y	11
5	2A	3Y	10
6	2B	3B	9
7	GND	3A	8

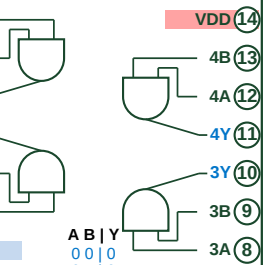

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1


Ref: 4081

CD4081 4 AND-Gatter, je 2 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4082 2 AND-Gatter, je 4 Eingänge

1	1Y	VDD	14
2	1A	2Y	13
3	1B	2D	12
4	1C	2C	11
5	1D	2B	10
6	NC	2A	9
7	GND	NC	8

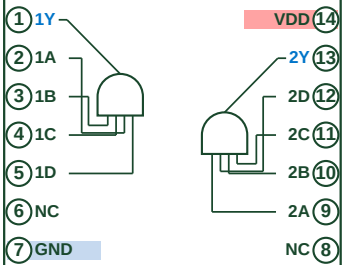

Y = AND(A, B, ...)


Ref: 4082

CD4082 2 AND-Gatter, je 4 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4093 4 Schmitt-NAND, je 2 Eingänge

1	1A	VDD	14
2	1B	4B	13
3	1Y	4A	12
4	2Y	4Y	11
5	2A	3Y	10
6	2B	3B	9
7	GND	3A	8

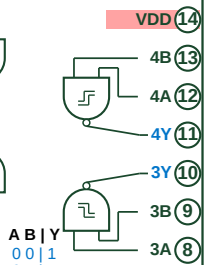

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0


Ref: 4093

CD4093 4 Schmitt-NAND, je 2 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4094 8-Bit-Schieberegister / Latch

1	STR	VDD	16
2	D	OE	15
3	CP	Q5	14
4	Q1	Q6	13
5	Q2	Q7	12
6	Q3	Q8	11
7	Q4	QS2	10
8	GND	QS1	9

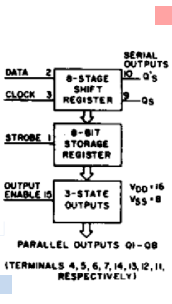

Ref: HEF4094B

CD4094 8-Bit-Schieberegister / Latch

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

IC-Karten 45 x 55 mm | Druck: 100 % / tatsächliche Größe

CD4098 2 Monoflops

1	Cx1	VDD	16
2	R/C1	Cx2	15
3	$\overline{RST1}$	R/C2	14
4	+TR1	$\overline{RST2}$	13
5	-TR1	+TR2	12
6	Q1	-TR2	11
7	$\overline{Q1}$	Q2	10
8	GND	$\overline{Q2}$	9

2 × MONOFLOP


Ref: 4098

CD4098 2 Monoflops

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4503 6 Puffer, 3-State

1	DIS-A	VDD	16
2	D1	DIS-B	15
3	Q1	D6	14
4	D2	Q6	13
5	Q2	D5	12
6	D3	Q5	11
7	Q3	D4	10
8	GND	Q4	9

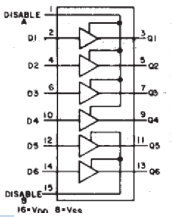


Ref: CD4503

CD4503 6 Puffer, 3-State

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4511 BCD-Latch / 7-Segment-LED

1	DB	VDD	16
2	DC	Qf	15
3	$\overline{LT}$	Qg	14
4	$\overline{BI}$	Qa	13
5	$\overline{EL}$	Qb	12
6	DD	Qc	11
7	DA	Qd	10
8	GND	Qe	9

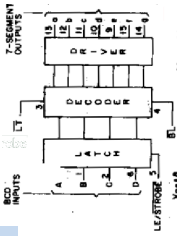

Ref: 4511

CD4511 BCD-Latch / 7-Segment-LED

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4513 BCD-Latch / 7-Segment (18 Pins)

1	B	VDD	18
2	C	f	17
3	$\overline{LT}$	g	16
4	$\overline{BI}$	a	15
5	LE	b	14
6	D	c	13
7	A	d	12
8	RBI	e	11
9	GND	RBO	10

BCD LATCH 7-SEGMENT MC14513B


Ref: MC14513B

CD4513 BCD-Latch / 7-Segment (18 Pins)

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 18 Pins

CD4518 2 BCD-Zähler

1	CK-1	VDD	16
2	EN1	RST-2	15
3	Q1-1	Q4-2	14
4	Q2-1	Q3-2	13
5	Q3-1	Q2-2	12
6	Q4-1	Q1-2	11
7	RST-1	EN2	10
8	GND	CK-2	9

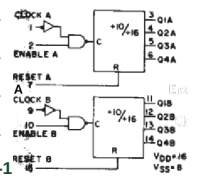


Ref: 4518

CD4518 2 BCD-Zähler

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4520 2 × 4-Bit-Binärzähler

1	CK-1	VDD	16
2	EN1	RST-2	15
3	Q1-1	Q4-2	14
4	Q2-1	Q3-2	13
5	Q3-1	Q2-2	12
6	Q4-1	Q1-2	11
7	RST-1	EN2	10
8	GND	CK-2	9

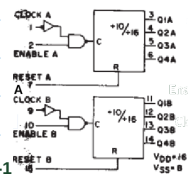

Ref: 4520

CD4520 2 × 4-Bit-Binärzähler

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4528 2 Monoflops

1	Cx-1	VDD	16
2	R/C-1	Cx-2	15
3	$\overline{R-1}$	R/C-2	14
4	Clk+-1	$\overline{R-2}$	13
5	$\overline{Clk--1}$	Clk+-2	12
6	Q-1	$\overline{Clk--2}$	11
7	$\overline{Q-1}$	Q-2	10
8	GND	$\overline{Q-2}$	9

2 × MONOFLOP

Ref: 4528

CD4528 2 Monoflops

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4538 2 Präzisions-Monoflops

1	Cx-1	VDD	16
2	R/C-1	Cx-2	15
3	$\overline{R-1}$	R/C-2	14
4	Clk+-1	$\overline{R-2}$	13
5	$\overline{Clk--1}$	Clk+-2	12
6	Q-1	$\overline{Clk--2}$	11
7	$\overline{Q-1}$	Q-2	10
8	GND	$\overline{Q-2}$	9

2 × MONOFLOP


Ref: 4538

CD4538 2 Präzisions-Monoflops

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4541 Programmierbarer Timer

1	RTC	VDD	14
2	CTC	B	13
3	RS	A	12
4	NC	NC	11
5	AR	MODE	10
6	MR	Q-SEL	9
7	GND	Q	8

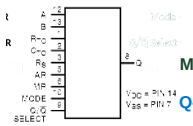


Ref: CD4541BE

CD4541 Programmierbarer Timer

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4543 BCD-Latch / 7-Segment

1	$\overline{LE}$	VDD	16
2	D2	Qf	15
3	D1	Qg	14
4	D3	Qe	13
5	D0	Qd	12
6	PH	Qc	11
7	BL	Qb	10
8	GND	Qa	9

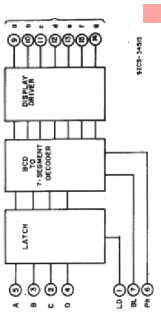


Ref: 4543

CD4543 BCD-Latch / 7-Segment

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4553 3-stelliger BCD-Zähler

1	$\overline{DS2}$	VDD	16
2	$\overline{DS1}$	$\overline{DS3}$	15
3	CIB	OF	14
4	CIA	MR	13
5	Q3	CLK	12
6	Q2	DIS	11
7	Q1	LE	10
8	GND	Q0	9

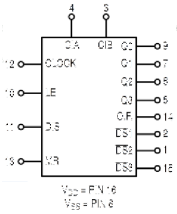

Ref: MC14553B

CD4553 3-stelliger BCD-Zähler

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

COM8126 Baudraten- / Frequenzgenerator

1	XTAL1	F-OUT	14
2	XTAL2	A	13
3	VCC	B	12
4	NC	C	11
5	GND	D	10
6	NC	ST	9
7	NC	NC	8

XTAL OSC, Teiler / 2, D-Latch Decoder Frequenz-ROM



Ref: COM8126

COM8126 Baudraten- / Frequenzgenerator

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

L293D 4 Halbbrücken / Motortreiber

1	EN1,2	VCC1	16
2	1A	4A	15
3	1Y	4Y	14
4	GND	GND	13
5	GND	GND	12
6	2Y	3Y	11
7	2A	3A	10
8	VCC2	EN3,4	9

VCC1: Logik / VCC2: Last
Freilaufdioden integriert

Ref: L293D

L293D 4 Halbbrücken / Motortreiber

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

L293NE 4 Halbbrücken / Motortreiber

1	EN1,2	VCC1	16
2	1A	4A	15
3	1Y	4Y	14
4	GND	GND	13
5	GND	GND	12
6	2Y	3Y	11
7	2A	3A	10
8	VCC2	EN3,4	9

VCC1: Logik / VCC2: Last
Externe Freilaufdioden

Ref: L293

L293NE 4 Halbbrücken / Motortreiber

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

LH6764-20 Identifikation offen

ZUORDNUNG OFFEN

Keine dokumentierte Pinbelegung

Nicht zum Verdrahten verwenden

LH6764-20 Identifikation offen

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low

LM311N Komparator, offener Kollektor

1	E-OUT	V+	8
2	IN+	C-OUT	7
3	IN-	STRB	6
4	V-	BAL	5

C: Pin 7
E: Pin 1

BAL: 5 | STRB: 6

V+: 8 | V-: 4

Offener Kollektor
Pull-up am Ausgang

Emitter separat (Pin 1)


Ref: LM311

LM311N Komparator, offener Kollektor

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 8 Pins

IC-Karten 45 x 55 mm | Druck: 100 % / tatsächliche Größe

LM324N 4 Operationsverstärker

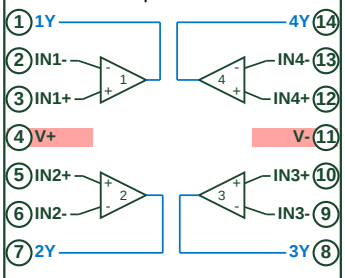


V+: 4 | V-: 11

Ref: LM324

LM324N 4 Operationsverstärker

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

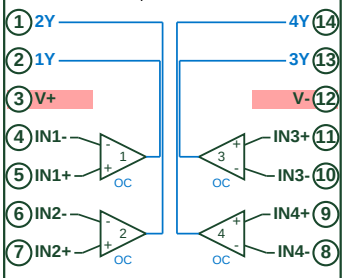LM339AN 4 Komparatoren, offener Kollektor



V+: 3 | V-: 12


OC: Pull-up am Ausgang

Ref: LM339

LM339AN 4 Komparatoren, offener Kollektor

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

LM358 2 Operationsverstärker

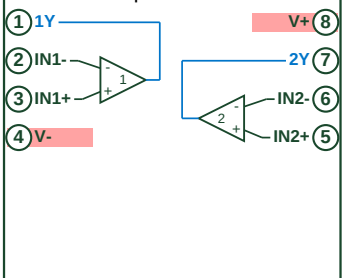


V-: 4 | V+: 8

Ref: LM358

LM358 2 Operationsverstärker

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 8 Pins

MAX250CPD Isolierte RS-232-Schnittstelle

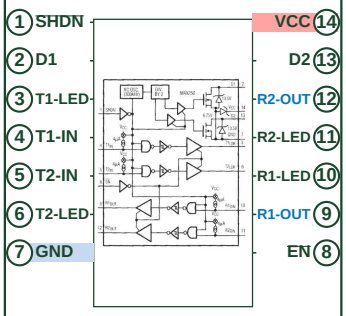


Ref: MAX250CPD

MAX250CPD Isolierte RS-232-Schnittstelle

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

MAX7219CNG 8-stelliger LED-Treiber

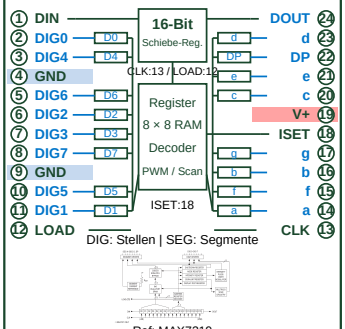


DIG: Stellen | SEG: Segmente

Ref: MAX7219

MAX7219CNG 8-stelliger LED-Treiber

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 24 Pins

MC1488 4 RS-232-Leitungstreiber

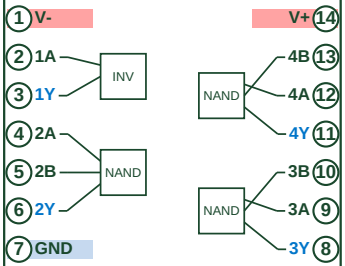


TTL -> RS-232

Ref: MC1488

MC1488 4 RS-232-Leitungstreiber

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

MC1489 4 RS-232-Leitungsempfänger

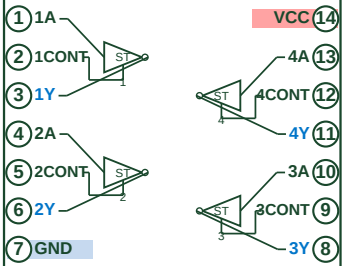


CONT: Schwellwert / Antwort

Ref: MC1489

MC1489 4 RS-232-Leitungsempfänger

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

NE555 Timer / Multivibrator

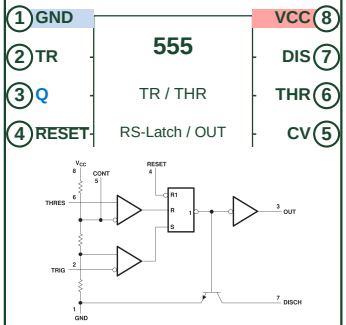


Ref: NE555P

NE555 Timer / Multivibrator

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 8 Pins

PCF8574N 8-Bit-I/O-Expander, I2C

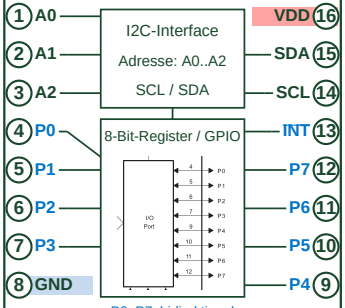


P0..P7: bidirektional

Ref: PCF8574P

PCF8574N 8-Bit-I/O-Expander, I2C

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

PS2501-4 4 Optokoppler

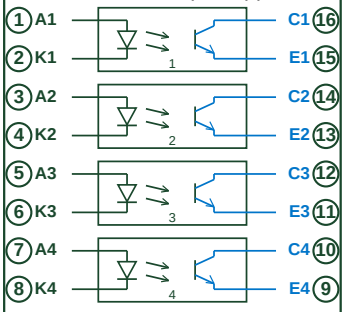


Ref: PS2501-4

PS2501-4 4 Optokoppler

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

UA78S40PC Schaltregler-Steuerbaustein

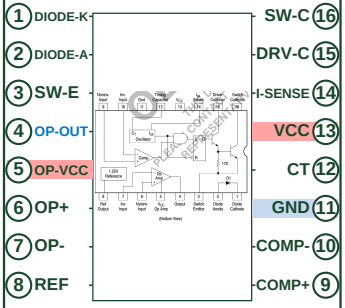


Ref: UA78S40PC

UA78S40PC Schaltregler-Steuerbaustein

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

ULN2004A 7 Darlington-Treiber

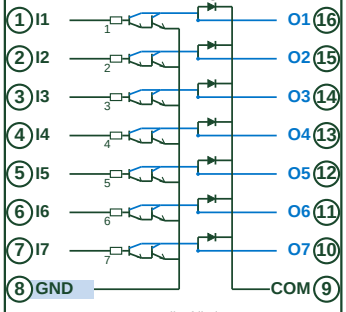


COM: Freilaufdioden

Ref: ULN2004A

ULN2004A 7 Darlington-Treiber

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

ULN2004AG 7 Darlington-Treiber

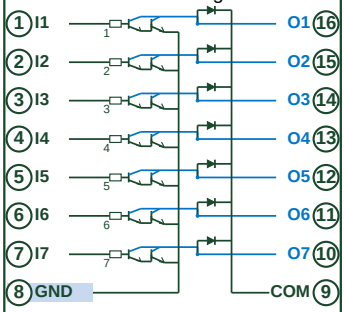


COM: Freilaufdioden

Ref: ULN2004A

ULN2004AG 7 Darlington-Treiber

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

ULN2803A 8 Darlington-Treiber

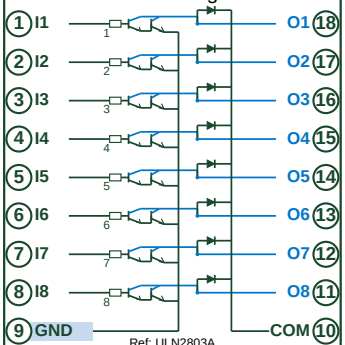


Ref: ULN2803A

ULN2803A 8 Darlington-Treiber

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 18 Pins

MPQ2222A

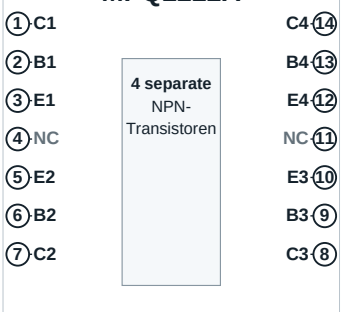

Ref: MPQ2222A

MPQ2222A | 14 Pins