
IC-Karten 45 x 55 mm | Druck: 100 % / tatsächliche Größe

SN74LS00N 4 NAND, je 2 Eingänge

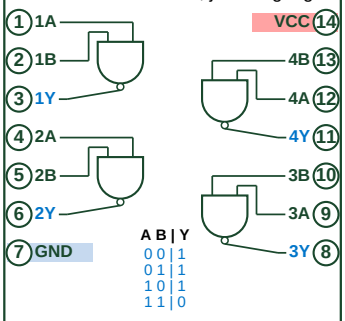


Ref: 74LS00

SN74LS00N 4 NAND, je 2 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS02N 4 NOR, je 2 Eingänge

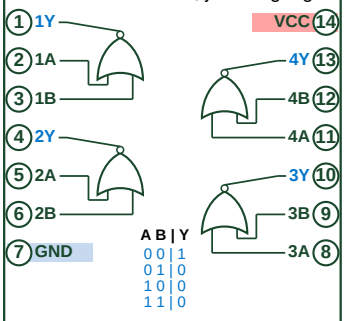


Ref: 74LS02

SN74LS02N 4 NOR, je 2 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS04N 6 Inverter

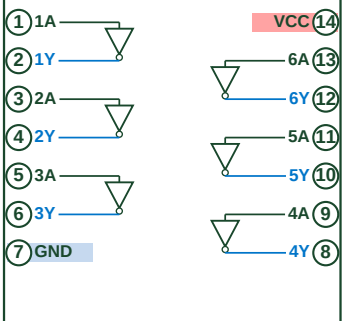


Ref: 74LS04

SN74LS04N 6 Inverter

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS05N 6 Inverter, OC

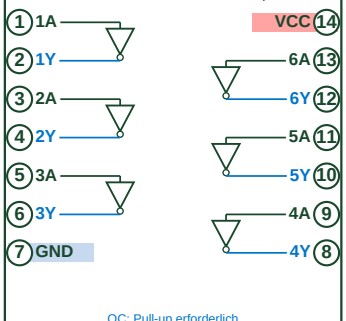


OC: Pull-up erforderlich

Ref: 74LS05

SN74LS05N 6 Inverter, OC

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS06N 6 Inverter / Treiber, OC

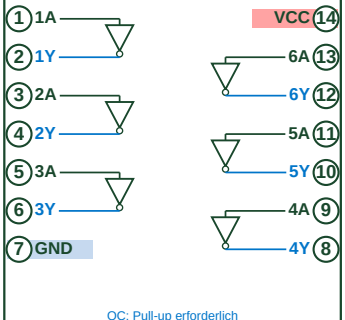


OC: Pull-up erforderlich

Ref: 74LS06

SN74LS06N 6 Inverter / Treiber, OC

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS07N 6 Puffer / Treiber, OC

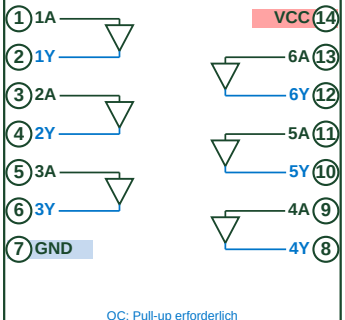


OC: Pull-up erforderlich

Ref: 74LS07

SN74LS07N 6 Puffer / Treiber, OC

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS08N 4 AND, je 2 Eingänge

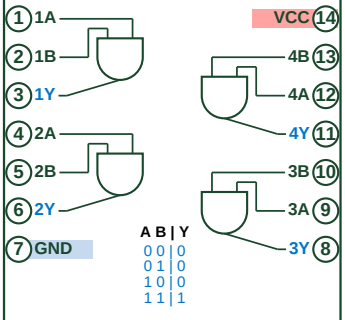


Ref: 74LS08

SN74LS08N 4 AND, je 2 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS10N 3 NAND, je 3 Eingänge

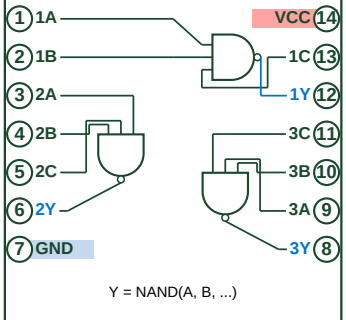


Y = NAND(A, B, ...)

Ref: 74LS10

SN74LS10N 3 NAND, je 3 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS11N 3 AND, je 3 Eingänge

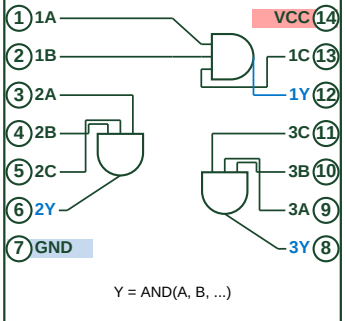


Y = AND(A, B, ...)

Ref: 74LS11

SN74LS11N 3 AND, je 3 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

7412 3 NAND, 3 Eingänge, OC

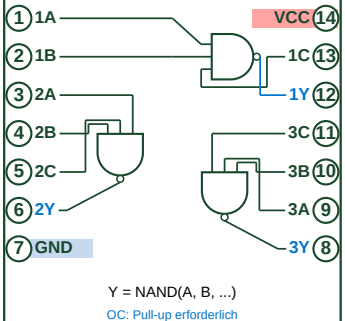

Y = NAND(A, B, ...)


OC: Pull-up erforderlich

Ref: 7412

7412 3 NAND, 3 Eingänge, OC

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS14N 6 Schmitt-Inverter

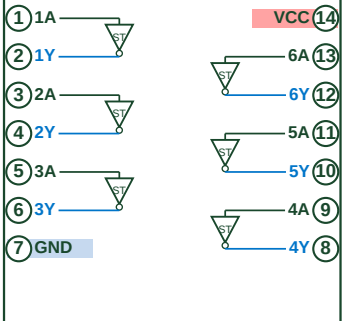


Ref: 74LS14

SN74LS14N 6 Schmitt-Inverter

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

7416 6 Inverter / Treiber, OC

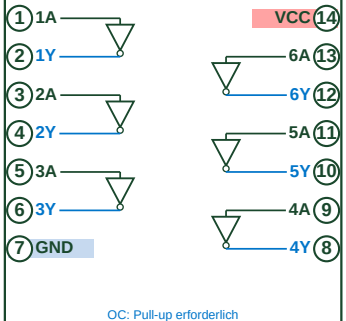


OC: Pull-up erforderlich

Ref: 7416

7416 6 Inverter / Treiber, OC

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS20N 2 NAND, je 4 Eingänge

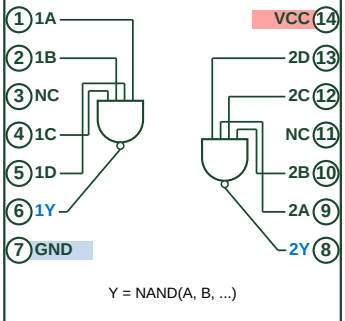


Y = NAND(A, B, ...)

Ref: 74LS20

SN74LS20N 2 NAND, je 4 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS21N 2 AND, je 4 Eingänge

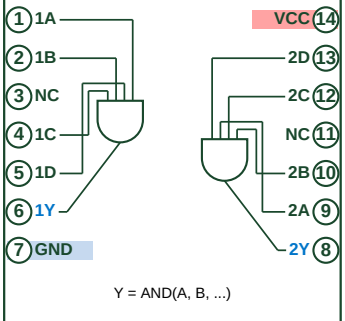


Y = AND(A, B, ...)

Ref: 74LS21

SN74LS21N 2 AND, je 4 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS27N 3 NOR, je 3 Eingänge

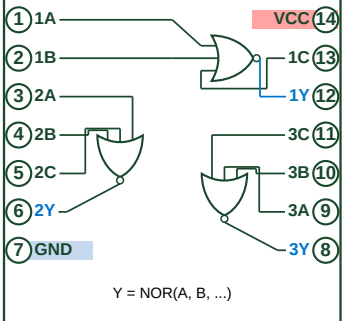


Y = NOR(A, B, ...)

Ref: 74LS27

SN74LS27N 3 NOR, je 3 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS30N NAND mit 8 Eingängen

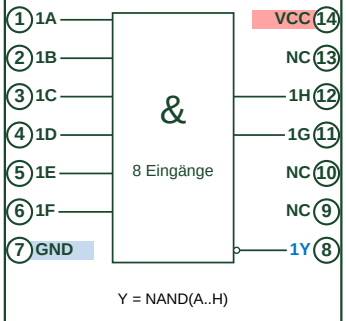

Y = NAND(A..H)


Ref: 74LS30

SN74LS30N NAND mit 8 Eingängen

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

IC-Karten 45 x 55 mm | Druck: 100 % / tatsächliche Größe

SN74LS32N 4 OR, je 2 Eingänge

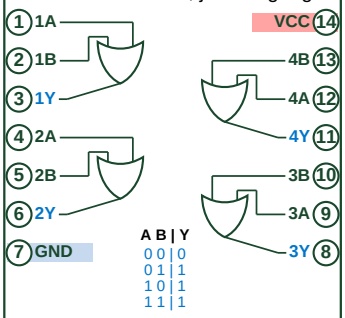


Ref: 74LS32

SN74LS32N 4 OR, je 2 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

7438 4 NAND, 2 Eingänge, OC

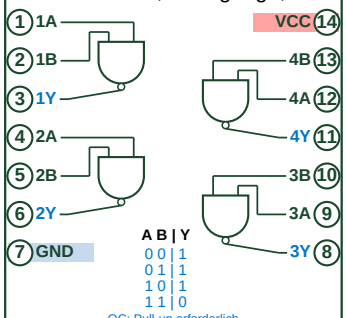


OC: Pull-up erforderlich

Ref: 7438

7438 4 NAND, 2 Eingänge, OC

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

7440 2 NAND, je 4 Eingänge

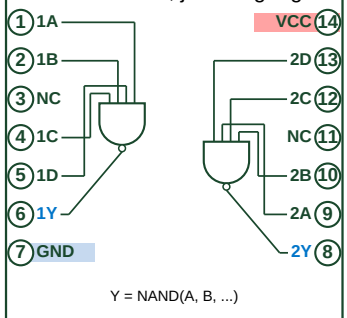


Y = NAND(A, B, ...)

Ref: 7440

7440 2 NAND, je 4 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS42N BCD-zu-Dezimal-Decoder

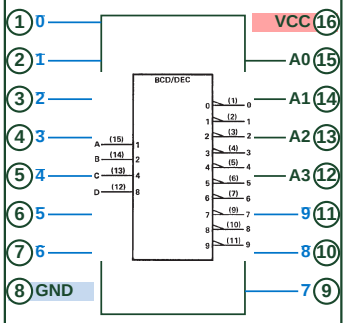


Ref: 74LS42

SN74LS42N BCD-zu-Dezimal-Decoder

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS47N BCD / 7-Segment, OC

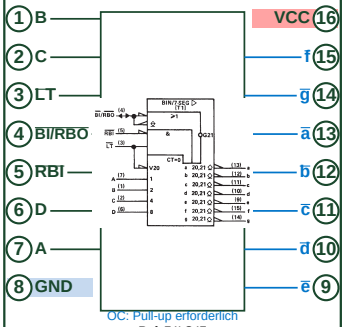


OC: Pull-up erforderlich

Ref: 74LS47

SN74LS47N BCD / 7-Segment, OC

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS48N BCD / 7-Segment, aktiv High

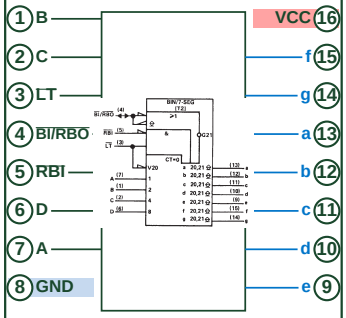


Ref: 74LS48

SN74LS48N BCD / 7-Segment, aktiv High

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS51N 2 AND-OR-INVERT-Gatter

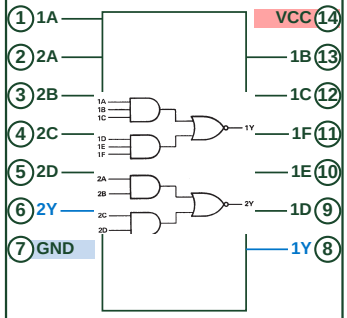


Ref: 74LS51

SN74LS51N 2 AND-OR-INVERT-Gatter

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS54N 4-fach-AND-OR-INVERT

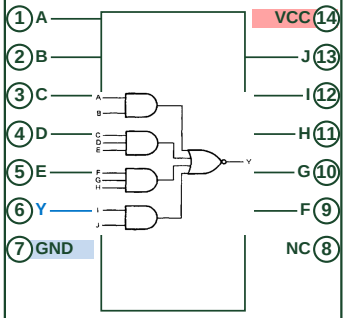


Ref: SN74LS54N

SN74LS54N 4-fach-AND-OR-INVERT

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS55N 2-fach-AND-OR-INVERT

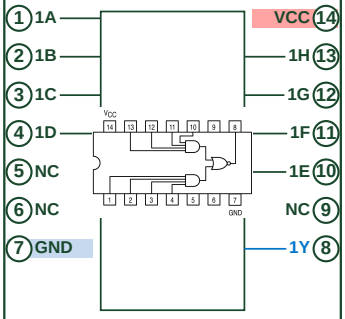


Ref: 74LS55

SN74LS55N 2-fach-AND-OR-INVERT

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

7460 2 Expander, je 4 Eingänge

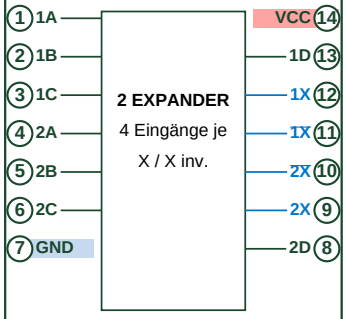


Ref: 7460

7460 2 Expander, je 4 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS73N 2 JK-Flipflops, CLR

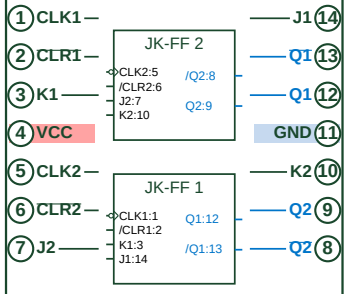


CLK fällt

Ref: 74LS73

SN74LS73N 2 JK-Flipflops, CLR

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS74N 2 D-Flipflops, PRE / CLR

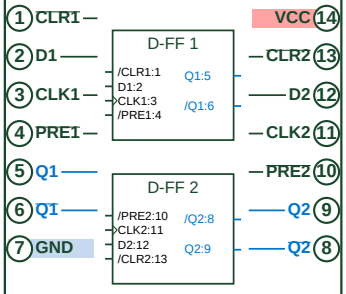


CLK steigt

Ref: 74LS74

SN74LS74N 2 D-Flipflops, PRE / CLR

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS75N 4-Bit-D-Latch

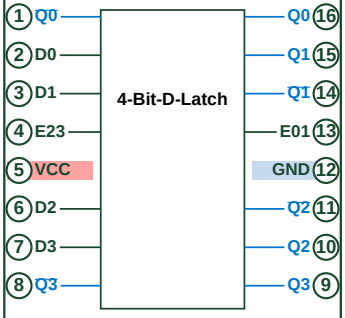


Ref: 74LS75

SN74LS75N 4-Bit-D-Latch

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS76N 2 JK-Flipflops, PRE / CLR

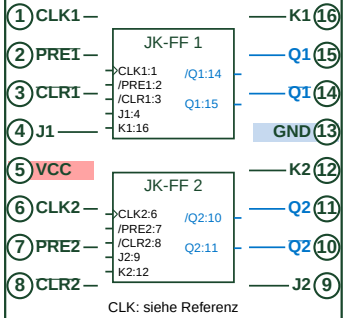


CLK: siehe Referenz

Ref: 74LS76

SN74LS76N 2 JK-Flipflops, PRE / CLR

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD74HCT85E 4-Bit-Größenkomparator

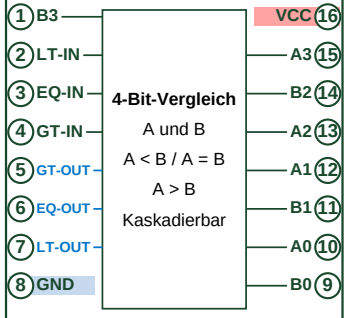


Ref: CD74HCT85E

CD74HCT85E 4-Bit-Größenkomparator

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS83N 4-Bit-Volladdierer

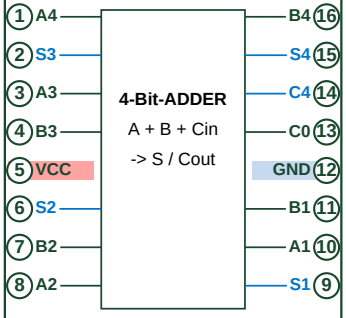

Ref: 74LS83

SN74LS83N 4-Bit-Volladdierer

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

IC-Karten 45 x 55 mm | Druck: 100 % / tatsächliche Größe

SN74ACT86N 4 XOR, je 2 Eingänge

1 1A
2 1B
3 1Y
4 2A
5 2B
6 2Y
7 GND
14 VCC
13 4B
12 4A
11 4Y
10 3B
9 3A
8 3Y

A B | Y
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 0

Ref: 74LS86

SN74ACT86N 4 XOR, je 2 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS86N 4 XOR, je 2 Eingänge

1 1A
2 1B
3 1Y
4 2A
5 2B
6 2Y
7 GND
14 VCC
13 4B
12 4A
11 4Y
10 3B
9 3A
8 3Y

A B | Y
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 0

Ref: 74LS86

SN74LS86N 4 XOR, je 2 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

7487 4-Bit-Funktionselement

1 C
2 A1
3 Y1
4 NC
5 A2
6 Y2
7 GND
14 VCC
13 A4
12 Y4
11 NC
10 A3
9 Y3
8 B

4 × Funktion A -> Y

B C | Y
0 0 | /A
0 1 | A
1 0 | 1
1 1 | 0

Ref: SN74H87

7487 4-Bit-Funktionselement

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS90N Dekadenzähler / 2 und 5

1 CP1..3
2 R0(1)
3 R0(2)
4 NC
5 VCC
6 R9(1)
7 R9(2)
14 CP0
13 NC
12 Q0
11 Q3
10 GND
9 Q1
8 Q2

Ref: 74LS90

SN74LS90N Dekadenzähler / 2 und 5

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS92N Teiler durch 12 / 2 und 6

1 CP1..3
2 NC
3 NC
4 NC
5 VCC
6 R0(1)
7 R0(2)
14 CP0
13 NC
12 Q0
11 Q1
10 GND
9 Q2
8 Q3

Ref: 74LS92

SN74LS92N Teiler durch 12 / 2 und 6

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS93N 4-Bit-Zähler / 2 und 8

1 CP1..3
2 R0(1)
3 R0(2)
4 NC
5 VCC
6 NC
7 NC
14 CP0
13 NC
12 Q0
11 Q3
10 GND
9 Q1
8 Q2

Ref: 74LS93

SN74LS93N 4-Bit-Zähler / 2 und 8

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS95N 4-Bit-Schieberegister, P/S

1 Ds
2 P0
3 P1
4 P2
5 P3
6 Mode
7 GND
14 VCC
13 Q0
12 Q1
11 Q2
10 Q3
9 Cp1.Rshift
8 Cp2.Lshift

Ref: 74LS95

SN74LS95N 4-Bit-Schieberegister, P/S

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS107N 2 JK-Flipflops, CLR

1 J1
2 Q1
3 Q1
4 K1
5 Q2
6 Q2
7 GND
14 VCC
13 CLR1
12 CLK1
11 K2
10 CLR2
9 CLK2
8 J2

JK-FF 1
J1:1
K1:4
CLK1:12
/CLR1:13
/Q1:2
Q1:3

JK-FF 2
J2:8
CLK2:9
/CLR2:10
K2:11
Q2:5
/Q2:6

CLK fällt

Ref: 74LS107

SN74LS107N 2 JK-Flipflops, CLR

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

74109 2 JK-Flipflops, PRE / CLR

1 CLR1
2 J1
3 K1
4 CLK1
5 PRE1
6 Q1
7 Q1
8 GND
16 VCC
15 CLR2
14 J2
13 K2
12 CLK2
11 PRE2
10 Q2
9 Q2

JK-FF 1
/CLR1:1
J1:2
/K1:3
CLK1:4
/PRE1:5
Q1:6
/Q1:7

JK-FF 2
/PRE2:11
CLK2:12
/K2:13
J2:14
/CLR2:15
/Q2:9
Q2:10

CLK steigt

Ref: 74LS109

74109 2 JK-Flipflops, PRE / CLR

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS112N 2 JK-Flipflops, PRE / CLR

1 CLK1
2 K1
3 J1
4 PRE1
5 Q1
6 Q1
7 Q2
8 GND
16 VCC
15 CLR1
14 CLR2
13 CLK2
12 K2
11 J2
10 PRE2
9 Q2

JK-FF 1
CLK1:1
K1:2
J1:3
/PRE1:4
/CLR1:15
Q1:5
/Q1:6

JK-FF 2
/PRE2:10
J2:11
K2:12
CLK2:13
/CLR2:14
/Q2:7
Q2:9

CLK fällt

Ref: 74LS112

SN74LS112N 2 JK-Flipflops, PRE / CLR

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS138N 3-zu-8-Decoder / Demultiplexer

1 A0
2 A1
3 A2
4 E1
5 E2
6 E3
7 O7
8 GND
16 VCC
15 O0
14 O1
13 O2
12 O3
11 O4
10 O5
9 O6

Ref: 74LS138

SN74LS138N 3-zu-8-Decoder / Demultiplexer

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS139N 2 × 2-zu-4-Decoder

1 E-1
2 A0-1
3 A1-1
4 O0-1
5 O1-1
6 O2-1
7 O3-1
8 GND
16 VCC
15 E-2
14 A0-2
13 A1-2
12 O0-2
11 O1-2
10 O2-2
9 O3-2

Ref: 74LS139

SN74LS139N 2 × 2-zu-4-Decoder

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS145N BCD-zu-Dezimal, OC

1 Q0
2 Q1
3 Q2
4 Q3
5 Q4
6 Q5
7 Q6
8 GND
16 VCC
15 P0
14 P1
13 P2
12 P3
11 Q9
10 Q8
9 Q7

BCD -> DEC
1 aus 10
OC-Ausgänge

Ref: 74LS145

SN74LS145N BCD-zu-Dezimal, OC

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS147N BCD-Prioritätsencoder

1 E4
2 E5
3 E6
4 E7
5 E8
6 S2
7 S1
8 GND
16 VCC
15 NC
14 S3
13 E3
12 E2
11 E1
10 E9
9 S0

PRIORITÄT
DEZ -> BCD

Ref: 74LS147

SN74LS147N BCD-Prioritätsencoder

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS148N 8-zu-3-Prioritätsencoder

1 I4
2 I5
3 I6
4 I7
5 EI
6 S2
7 S1
8 GND
16 VCC
15 EO
14 GS
13 I3
12 I2
11 I1
10 I0
9 S0

PRIORITÄT
8 -> 3

Ref: 74LS148

SN74LS148N 8-zu-3-Prioritätsencoder

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS151N 8-zu-1-Multiplexer

1 I3
2 I2
3 I1
4 I0
5 Z
6 Z
7 E
8 GND
16 VCC
15 I4
14 I5
13 I6
12 I7
11 S0
10 S1
9 S2

Ref: 74LS151


SN74LS151N 8-zu-1-Multiplexer

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

IC-Karten 45 x 55 mm | Druck: 100 % / tatsächliche Größe

SN74LS153N 2 × 4-zu-1-Multiplexer

1	Ea	VCC	16
2	S1	Eb	15
3	I3a	S0	14
4	I2a	I3b	13
5	I1a	I2b	12
6	I0a	I1b	11
7	Za	I0b	10
8	GND	Zb	9

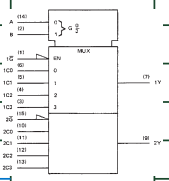


Ref: 74LS153

SN74LS153N 2 × 4-zu-1-Multiplexer

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS155N 2 × 2-zu-4-Decoder

1	Ea1	VCC	16
2	Ea2	Eb2	15
3	A1	Eb1	14
4	Q3a	A0	13
5	Q2a	Q3b	12
6	Q1a	Q2b	11
7	Q0a	Q1b	10
8	GND	Q0b	9

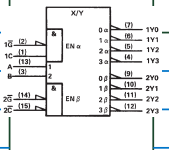


Ref: 74LS155

SN74LS155N 2 × 2-zu-4-Decoder

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS156N 2 × 2-zu-4-Decoder, OC

1	Ea1	VCC	16
2	Ea2	Eb2	15
3	A1	Eb1	14
4	Q3a	A0	13
5	Q2a	Q3b	12
6	Q1a	Q2b	11
7	Q0a	Q1b	10
8	GND	Q0b	9

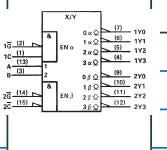

OC: Pull-up erforderlich


Ref: 74LS156

SN74LS156N 2 × 2-zu-4-Decoder, OC

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS157N 4 × 2-zu-1-Multiplexer

1	S	VCC	16
2	I0a	E	15
3	I1a	I0d	14
4	Za	I1d	13
5	I0b	Zd	12
6	I1b	I0c	11
7	Zb	I1c	10
8	GND	Zc	9

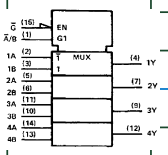


Ref: 74LS157

SN74LS157N 4 × 2-zu-1-Multiplexer

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS160N BCD-Zähler, asynchroner CLR

1	MR	VCC	16
2	CP	TC	15
3	D0	Q0	14
4	D1	Q1	13
5	D2	Q2	12
6	D3	Q3	11
7	CEP	CET	10
8	GND	PE	9

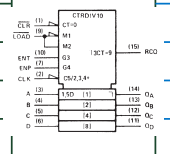


Ref: 74LS160

SN74LS160N BCD-Zähler, asynchroner CLR

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS161N 4-Bit-Zähler, asynchroner CLR

1	MR	VCC	16
2	CP	TC	15
3	D0	Q0	14
4	D1	Q1	13
5	D2	Q2	12
6	D3	Q3	11
7	CEP	CET	10
8	GND	PE	9

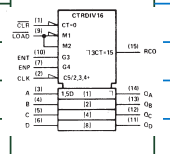


Ref: 74LS161

SN74LS161N 4-Bit-Zähler, asynchroner CLR

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS162N BCD-Zähler, synchroner CLR

1	MR	VCC	16
2	CP	TC	15
3	D0	Q0	14
4	D1	Q1	13
5	D2	Q2	12
6	D3	Q3	11
7	CEP	CET	10
8	GND	PE	9

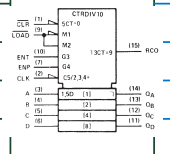


Ref: 74LS162

SN74LS162N BCD-Zähler, synchroner CLR

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS163N 4-Bit-Zähler, synchroner CLR

1	MR	VCC	16
2	CP	TC	15
3	D0	Q0	14
4	D1	Q1	13
5	D2	Q2	12
6	D3	Q3	11
7	CEP	CET	10
8	GND	PE	9

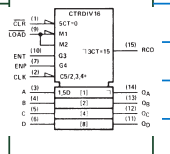


Ref: 74LS163

SN74LS163N 4-Bit-Zähler, synchroner CLR

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS164N 8-Bit-Schieberegister, S/P

1	DSA	VCC	14
2	DSB	Q7	13
3	Q0	Q6	12
4	Q1	Q5	11
5	Q2	Q4	10
6	Q3	MR	9
7	GND	CP	8

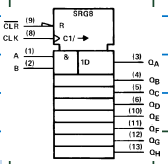

Ref: SN74LS164 (Pinref. 74HC164)

SN74LS164N 8-Bit-Schieberegister, S/P

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD74HC165E 8-Bit-Schieberegister, P/S

1	PL	VCC	16
2	CP	CE	15
3	D4	D3	14
4	D5	D2	13
5	D6	D1	12
6	D7	D0	11
7	Q7	DS	10
8	GND	Q7	9

8-Bit SCHIEBEREG. Parallel -> seriell

Ref: 74HC165

CD74HC165E 8-Bit-Schieberegister, P/S

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS165N 8-Bit-Schieberegister, P/S

1	PL	VCC	16
2	CP	CE	15
3	D4	D3	14
4	D5	D2	13
5	D6	D1	12
6	D7	D0	11
7	Q7	DS	10
8	GND	Q7	9

8-Bit SCHIEBEREG. Parallel -> seriell

Ref: 74LS165

SN74LS165N 8-Bit-Schieberegister, P/S

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

74166 8-Bit-Schieberegister, P/S

1	SER	VCC	16
2	A	SH	15
3	B	H	14
4	C	QH	13
5	D	G	12
6	CLK_Inh	F	11
7	CLK	E	10
8	GND	R	9

8-Bit SCHIEBEREG. Parallel / seriell

Ref: 74166

74166 8-Bit-Schieberegister, P/S

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

74174N 6 D-Flipflops, gemeinsamer CLR

1	CLR	VCC	16
2	Q0	Q5	15
3	D0	D5	14
4	D1	D4	13
5	Q1	Q4	12
6	D2	D3	11
7	Q2	Q3	10
8	GND	CLK	9

D-FLIPFLOPS

D0 -> Q0

D1 -> Q1

D2 -> Q2

D3 -> Q3

D4 -> Q4

D5 -> Q5

Gemeinsamer CLK

Ref: 74LS174

74174N 6 D-Flipflops, gemeinsamer CLR

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

PC74HCT174P 6 D-Flipflops, gemeinsamer CLR

1	CLR	VCC	16
2	Q0	Q5	15
3	D0	D5	14
4	D1	D4	13
5	Q1	Q4	12
6	D2	D3	11
7	Q2	Q3	10
8	GND	CLK	9

D-FLIPFLOPS

D0 -> Q0

D1 -> Q1

D2 -> Q2

D3 -> Q3

D4 -> Q4

D5 -> Q5

Gemeinsamer CLK

Ref: 74LS174

PC74HCT174P 6 D-Flipflops, gemeinsamer CLR

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS174N 6 D-Flipflops, gemeinsamer CLR

1	CLR	VCC	16
2	Q0	Q5	15
3	D0	D5	14
4	D1	D4	13
5	Q1	Q4	12
6	D2	D3	11
7	Q2	Q3	10
8	GND	CLK	9

D-FLIPFLOPS

D0 -> Q0

D1 -> Q1

D2 -> Q2

D3 -> Q3

D4 -> Q4

D5 -> Q5

Gemeinsamer CLK

Ref: 74LS174

SN74LS174N 6 D-Flipflops, gemeinsamer CLR

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS175N 4 D-Flipflops, Q und Q inv.

1	CLR	VCC	16
2	Q0	Q3	15
3	Q0	Q3	14
4	D0	D3	13
5	D1	D2	12
6	Q1	Q2	11
7	Q1	Q2	10
8	GND	CLK	9

D-FLIPFLOPS

D0 -> Q0

D1 -> Q1

D2 -> Q2

D3 -> Q3

Gemeinsamer CLK

Ref: 74LS175


SN74LS175N 4 D-Flipflops, Q und Q inv.

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

IC-Karten 45 x 55 mm | Druck: 100 % / tatsächliche Größe

SN74LS190N BCD-Auf-/Abwärtszähler

1	P1	VCC	16
2	Q1	P0	15
3	Q0	CLK	14
4	EN	RCO	13
5	D/U	Tc	12
6	Q2	LOAD	11
7	Q3	P2	10
8	GND	P3	9

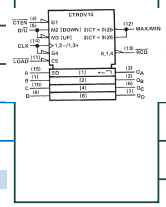


Ref: 74LS190

SN74LS190N BCD-Auf-/Abwärtszähler

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS191N 4-Bit-Auf-/Abwärtszähler

1	P1	VCC	16
2	Q1	P0	15
3	Q0	CLK	14
4	EN	RCO	13
5	D/U	Tc	12
6	Q2	LOAD	11
7	Q3	P2	10
8	GND	P3	9

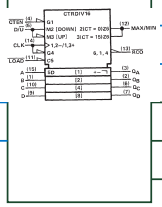


Ref: 74LS191

SN74LS191N 4-Bit-Auf-/Abwärtszähler

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS192N BCD-Zähler, getrennte Takte

1	B	VCC	16
2	QB	A	15
3	QA	CLR	14
4	DOWN	BO	13
5	UP	CO	12
6	QC	LOAD	11
7	QD	C	10
8	GND	D	9

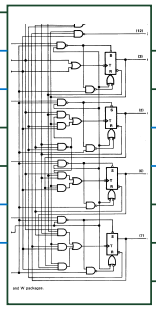


Ref: 74LS192

SN74LS192N BCD-Zähler, getrennte Takte

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS193N 4-Bit-Zähler, getrennte Takte

1	B	VCC	16
2	QB	A	15
3	QA	CLR	14
4	DOWN	BO	13
5	UP	CO	12
6	QC	LOAD	11
7	QD	C	10
8	GND	D	9

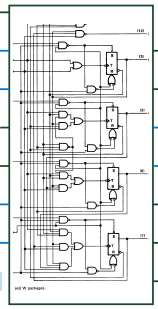


Ref: 74LS193

SN74LS193N 4-Bit-Zähler, getrennte Takte

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS194N 4-Bit-Universal-Schieberegister

1	CLR	VCC	16
2	Dsr	Q0	15
3	P0	Q1	14
4	P1	Q2	13
5	P2	Q3	12
6	P3	CLK	11
7	Dsl	S1	10
8	GND	S0	9

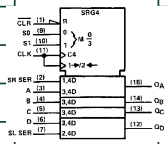

Ref: 74LS194

SN74LS194N 4-Bit-Universal-Schieberegister

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

74240 8 Inverter, 3-State

1	OEa	VCC	20
2	I0a	OEb	19
3	O3b	O0a	18
4	I1a	I3b	17
5	O2b	O1a	16
6	I2a	I2b	15
7	O1b	O2a	14
8	I3a	I1b	13
9	O0b	O3a	12
10	GND	I0b	11

/OEa:1 | /OEb:19

-> a0 inv.
<- b3 inv.
-> a1 inv.
<- b2 inv.
-> a2 inv.
<- b1 inv.
-> a3 inv.
<- b0 inv.

Ref: 74LS240

74240

8 Inverter / 3-State

20 Pins | Draufsicht

SN74LS244N 8 Puffer, 3-State

1	OEa	VCC	20
2	I0a	OEb	19
3	O3b	O0a	18
4	I1a	I3b	17
5	O2b	O1a	16
6	I2a	I2b	15
7	O1b	O2a	14
8	I3a	I1b	13
9	O0b	O3a	12
10	GND	I0b	11

/OEa:1 | /OEb:19

-> a0
<- b3
-> a1
<- b2
-> a2
<- b1
-> a3
<- b0

Ref: 74LS244

SN74LS244N

8 Puffer / 3-State

20 Pins | Draufsicht

SN74LS245N 8-Bit-Bustransceiver, 3-State

1	DIR	VCC	20
2	A0	CE	19
3	A1	B0	18
4	A2	B1	17
5	A3	B2	16
6	A4	B3	15
7	A5	B4	14
8	A6	B5	13
9	A7	B6	12
10	GND	B7	11

DIR:1 | /CE:19

<-> 0
<-> 1
<-> 2
<-> 3
<-> 4
<-> 5
<-> 6
<-> 7

Ref: 74LS245


SN74LS245N

8-Bit-Bustransceiver

20 Pins | Draufsicht

SN74LS247N BCD / 7-Segment, OC, 6/9 alt.

1	B	VCC	16
2	C	f	15
3	LT	g	14
4	BI/RBO	a	13
5	RBI	b	12
6	D	c	11
7	A	d	10
8	GND	e	9

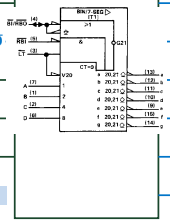


Ref: 74LS247

SN74LS247N BCD / 7-Segment, OC, 6/9 alt.

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS248N BCD / 7-Segment, 6/9 alt.

1	B	VCC	16
2	C	f	15
3	LT	g	14
4	BI/RBO	a	13
5	RBI	b	12
6	D	c	11
7	A	d	10
8	GND	e	9

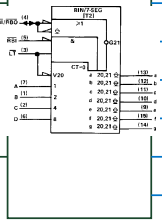

Ref: 74LS248

SN74LS248N BCD / 7-Segment, 6/9 alt.

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

74253 2 × 4-zu-1-MUX, 3-State

1	ENa	VCC	16
2	B	ENb	15
3	I3a	A	14
4	I2a	I3b	13
5	I1a	I2b	12
6	I0a	I1b	11
7	Qa	I0b	10
8	GND	Qb	9

2 × 4:1

MULTIPLEXER

3-State

Ref: 74253

74253 2 × 4-zu-1-MUX, 3-State

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS266N 4 XNOR, 2 Eingänge, OC

1	1A	VCC	14
2	1B	4B	13
3	1Y	4A	12
4	2Y	4Y	11
5	2A	3Y	10
6	2B	3B	9
7	GND	3A	8

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Ref: 74LS266

SN74LS266N 4 XNOR, 2 Eingänge, OC

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

SN74LS273N 8 D-Flipflops, gemeinsamer CLR

1	CLR	VCC	20
2	Q0	Q7	19
3	D0	D7	18
4	D1	D6	17
5	Q1	Q6	16
6	Q2	Q5	15
7	D2	D5	14
8	D3	D4	13
9	Q3	Q4	12
10	GND	CLK	11

D-FLIPFLOPS

D0 -> Q0
D1 -> Q1
D2 -> Q2
D3 -> Q3
D4 -> Q4
D5 -> Q5
D6 -> Q6
D7 -> Q7

Gemeinsamer CLK

Ref: 74LS273

SN74LS273N

8 D-FF / CLR

20 Pins | Draufsicht

74LS279 4 RS-Latches

1	CLR1	VCC	16
2	PRE1	PRE4	15
3	PRE1	CLR4	14
4	Q1	Q4	13
5	CLR2	PRE3	12
6	PRE2	PRE3	11
7	Q2	CLR3	10
8	GND	Q3	9

4 RS-LATCHES

S / R

aktiv Low

Ref: 74LS279

74LS279 4 RS-Latches

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

SN74LS373N 8-Bit-D-Latch, 3-State

1	OE	VCC	20
2	O0	O7	19
3	D0	D7	18
4	D1	D6	17
5	O1	O6	16
6	O2	O5	15
7	D2	D5	14
8	D3	D4	13
9	O3	O4	12
10	GND	LE	11

D-LATCH

D0 -> O0
D1 -> O1
D2 -> O2
D3 -> O3
D4 -> O4
D5 -> O5
D6 -> O6
D7 -> O7

LE: transparent

Ref: 74LS373

SN74LS373N

8-Bit-Latch

20 Pins | Draufsicht

SN74LS374N 8 D-Flipflops, 3-State

1	OE	VCC	20
2	O0	O7	19
3	D0	D7	18
4	D1	D6	17
5	O1	O6	16
6	O2	O5	15
7	D2	D5	14
8	D3	D4	13
9	O3	O4	12
10	GND	CLK	11

D-FLIPFLOPS

D0 -> O0
D1 -> O1
D2 -> O2
D3 -> O3
D4 -> O4
D5 -> O5
D6 -> O6
D7 -> O7

Gemeinsamer CLK

Ref: 74LS374


SN74LS374N

8 D-FF / 3-State

20 Pins | Draufsicht


IC-Karten 45 x 55 mm | Druck: 100 % / tatsächliche Größe

74541 8 Puffer, 3-State

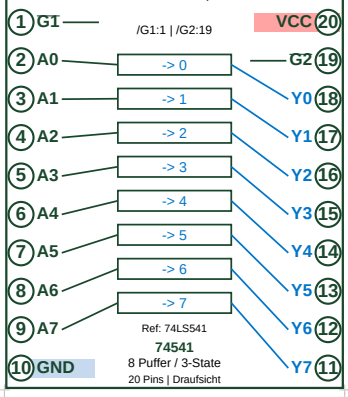


74541 8 Puffer / 3-State
20 Pins | Draufsicht

74576 8 D-FF, Q inv., 3-State

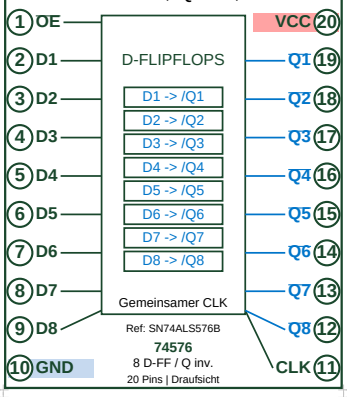


74576 8 D-FF / Q inv.
20 Pins | Draufsicht

74640 8-Bit-Bus, invertierend, 3-State

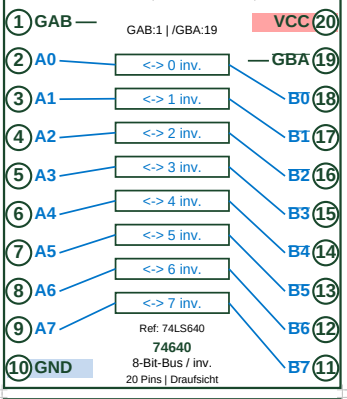


74640 8-Bit-Bus / inv.
20 Pins | Draufsicht

74641 8-Bit-Bustransceiver, OC

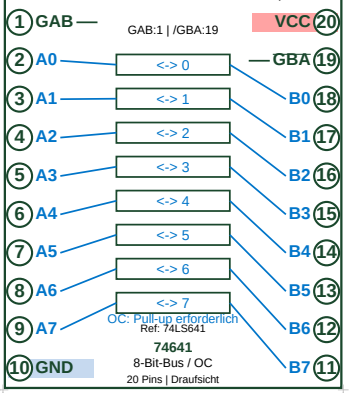

74641 8-Bit-Bus / OC
20 Pins | Draufsicht

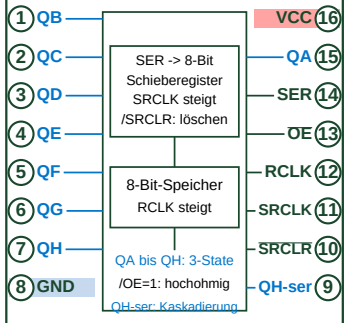
SN74HC595 8-Bit-Schieberegister / Speicher



Ref: SN74HC595

SN74HC595 8-Bit-Schieberegister / Speicher
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins


CD4001 4 NOR-Gatter, je 2 Eingänge

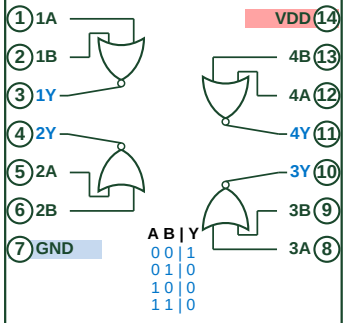

Ref: 4001

CD4001 4 NOR-Gatter, je 2 Eingänge
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins


CD4002 2 NOR-Gatter, je 4 Eingänge

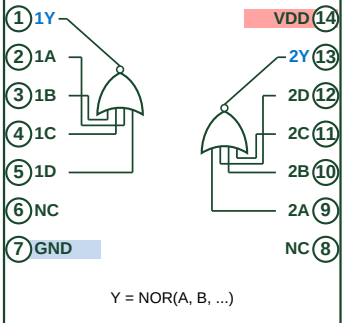

Ref: 4002

CD4002 2 NOR-Gatter, je 4 Eingänge
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins


CD4009 6 Inverter / Pegelwandler

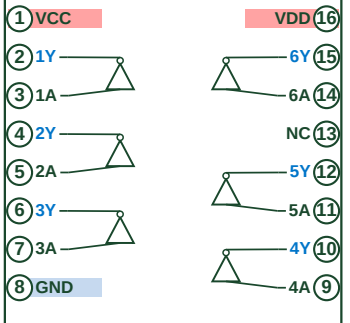

Ref: 4009

CD4009 6 Inverter / Pegelwandler
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins


CD4011 4 NAND-Gatter, je 2 Eingänge

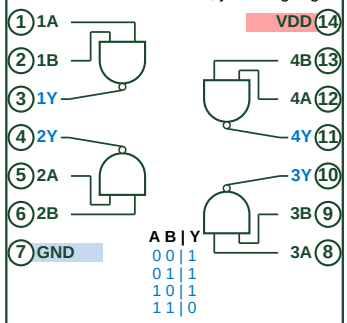

Ref: 4011

CD4011 4 NAND-Gatter, je 2 Eingänge
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins


CD4012 2 NAND-Gatter, je 4 Eingänge

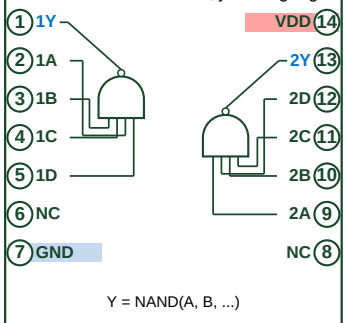

Ref: 4012

CD4012 2 NAND-Gatter, je 4 Eingänge
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins


CD4013 2 D-Flipflops

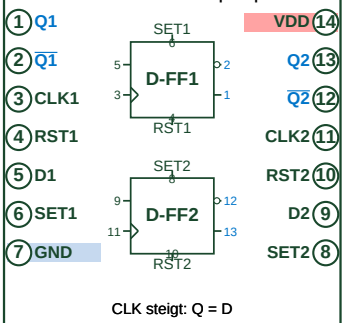

Ref: 4013

CD4013 2 D-Flipflops
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins


CD4015 2 × 4-Bit-Schieberegister

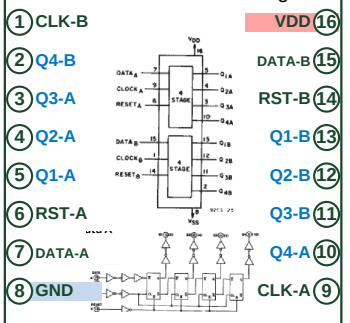

Ref: CD4015

CD4015 2 × 4-Bit-Schieberegister
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins


CD4016 4 Analogschalter

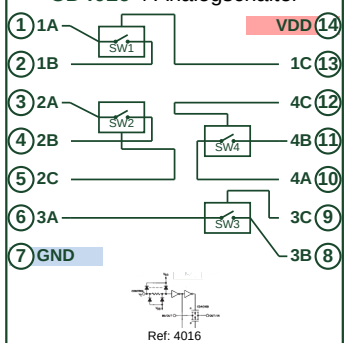

Ref: 4016

CD4016 4 Analogschalter
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins


CD4017 Dekadenzähler, 10 Ausgänge

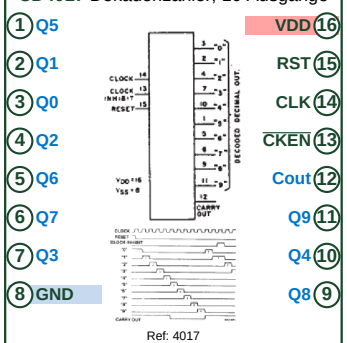

Ref: 4017

CD4017 Dekadenzähler, 10 Ausgänge
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins


CD4019 4 AND-OR-Datenselektoren

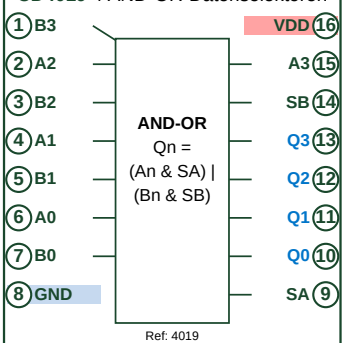

Ref: 4019

CD4019 4 AND-OR-Datenselektoren
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4021 8-Bit-Schieberegister, P/S

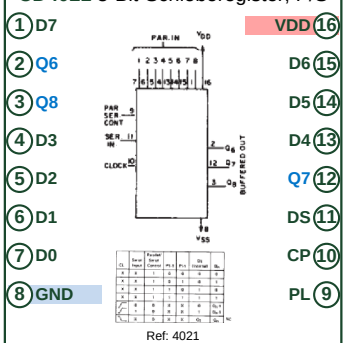


Ref: 4021

CD4021 8-Bit-Schieberegister, P/S
Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

IC-Karten 45 x 55 mm | Druck: 100 % / tatsächliche Größe

CD4022 Oktalzähler, 8 Ausgänge

1 Q1		VDD	16
2 Q0		RST	15
3 Q2		CLK	14
4 Q5		CKEN	13
5 Q6		Cout	12
6 NC		Q4	11
7 Q3		Q7	10
8 GND		NC	9

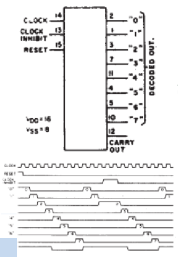


Ref: 4022

CD4022 Oktalzähler, 8 Ausgänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4023 3 NAND-Gatter, je 3 Eingänge

1 1A		VDD	14
2 1B		3C	13
3 2A		3B	12
4 2B		3A	11
5 2C		3Y	10
6 2Y		1Y	9
7 GND		1C	8

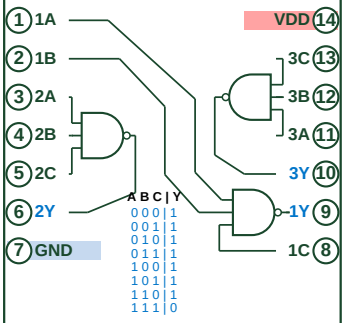

A	B	C | Y
0	0	0 | 1
0	0	1 | 1
0	1	0 | 1
0	1	1 | 1
1	0	0 | 1
1	0	1 | 1
1	1	0 | 1
1	1	1 | 0


Ref: 4023

CD4023 3 NAND-Gatter, je 3 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4024 7-Bit-Binärzähler

1 CLK		VDD	14
2 MR		NC	13
3 Q7		Q1	12
4 Q6		Q2	11
5 Q5		NC	10
6 Q4		Q3	9
7 GND		NC	8

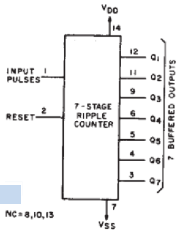


Ref: 4024

CD4024 7-Bit-Binärzähler

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4025 3 NOR-Gatter, je 3 Eingänge

1 1A		VDD	14
2 1B		3C	13
3 2A		3B	12
4 2B		3A	11
5 2C		3Y	10
6 2Y		1Y	9
7 GND		1C	8

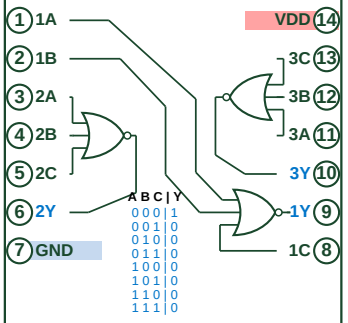

A	B	C | Y
0	0	0 | 1
0	1	0 | 0
1	0	0 | 0
1	1	0 | 0


Ref: 4025

CD4025 3 NOR-Gatter, je 3 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4026 Dekadenzähler / 7-Segment

1 CLK		VDD	16
2 INHIBIT		RESET	15
3 DISP-EN		c-RAW	14
4 DISP-OUT		c	13
5 CARRY		b	12
6 f		e	11
7 g		a	10
8 GND		d	9

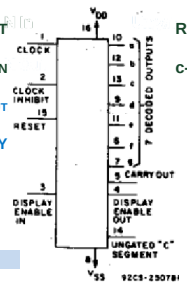


Ref: CD4026

CD4026 Dekadenzähler / 7-Segment

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4027 2 JK-Flipflops

1 Q2		VDD	16
2 Q2		Q1	15
3 CLK2		Q1	14
4 RST2		CLK1	13
5 K2		RST1	12
6 J2		K1	11
7 SET2		J1	10
8 GND		SET1	9

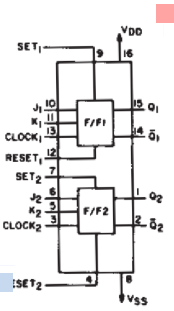


Ref: 4027

CD4027 2 JK-Flipflops

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4028 BCD-zu-Dezimal-Decoder

1 S4		VDD	16
2 S2		S3	15
3 S0		S1	14
4 S7		B	13
5 S9		C	12
6 S5		D	11
7 S6		A	10
8 GND		S8	9

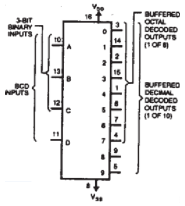


Ref: 4028

CD4028 BCD-zu-Dezimal-Decoder

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4029 4-Bit-Zähler, Binär/BCD, auf/ab

1 PE		VDD	16
2 Q4		CK	15
3 J4		Q3	14
4 J1		J3	13
5 Cin		J2	12
6 Q1		Q2	11
7 Cout		U/D	10
8 GND		B/D	9

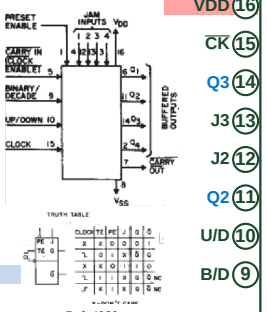


Ref: 4029

CD4029 4-Bit-Zähler, Binär/BCD, auf/ab

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4030 4 XOR-Gatter, je 2 Eingänge

1 1A		VDD	14
2 1B		4B	13
3 1Y		4A	12
4 2Y		4Y	11
5 2A		3Y	10
6 2B		3B	9
7 GND		3A	8

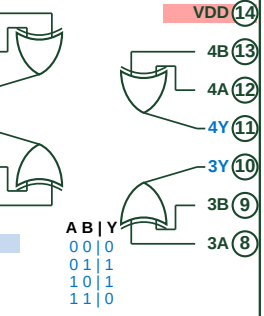

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


Ref: 4030

CD4030 4 XOR-Gatter, je 2 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4033 Dekadenzähler / 7-Segment

1 CLK		VDD	16
2 INHIBIT		RESET	15
3 RBI		LT	14
4 RBO		c	13
5 CARRY		b	12
6 f		e	11
7 g		a	10
8 GND		d	9

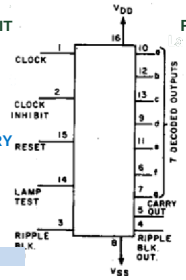


Ref: CD4033B

CD4033 Dekadenzähler / 7-Segment

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4042 4-Bit-D-Latch

1 Q4		VDD	16
2 Q1		Q4	15
3 Q1		D4	14
4 D1		D3	13
5 CLK		Q3	12
6 POL		Q3	11
7 D2		Q2	10
8 GND		Q2	9

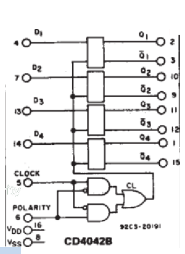


Ref: CD4042

CD4042 4-Bit-D-Latch

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4043 4 RS-Latches, 3-State

1 Q4		VDD	16
2 Q1		R4	15
3 R1		S4	14
4 S1		NC	13
5 EN		S3	12
6 S2		R3	11
7 R2		Q3	10
8 GND		Q2	9

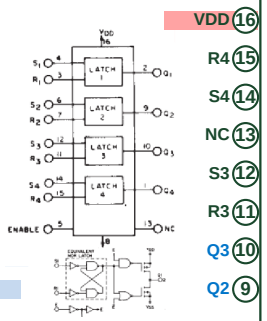


Ref: CD4043

CD4043 4 RS-Latches, 3-State

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4046 PLL / VCO

1 PCP		VDD	16
2 PC1		ZOUT	15
3 RefIn		SigIn	14
4 FOUT		PC2	13
5 Inh		R2	12
6 C1		R1	11
7 C2		SFout	10
8 GND		VCOin	9

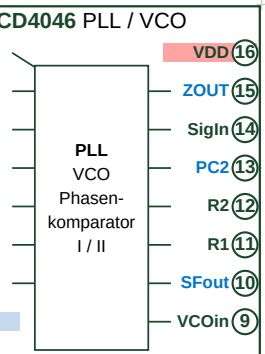


Ref: 4046

CD4046 PLL / VCO

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4047 Astabiler / monostabiler Timer

1 C		VDD	14
2 R		OSC_OUT	13
3 R/C		RETRIGGER	12
4 ASTABLE		Q	11
5 ASTABLE		Q	10
6 -TRIGGER		RESET	9
7 GND		+TRIGGER	8

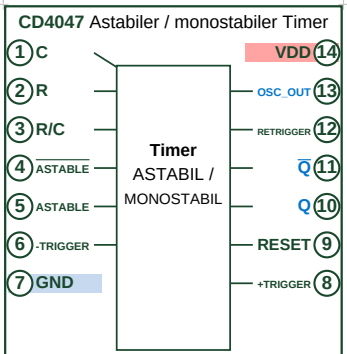


Ref: 4047

CD4047 Astabiler / monostabiler Timer

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4049 6 Inverter / Pegelwandler

1 VCC		NC	16
2 1Y		6Y	15
3 1A		6A	14
4 2Y		NC	13
5 2A		5Y	12
6 3Y		5A	11
7 3A		4Y	10
8 GND		4A	9

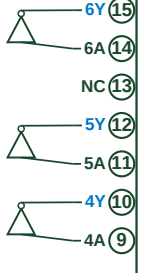

Ref: 4049

CD4049 6 Inverter / Pegelwandler

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4050 6 Puffer / Pegelwandler

1 VCC		NC	16
2 1Y		6Y	15
3 1A		6A	14
4 2Y		NC	13
5 2A		5Y	12
6 3Y		5A	11
7 3A		4Y	10
8 GND		4A	9



Ref: 4050


CD4050 6 Puffer / Pegelwandler

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

IC-Karten 45 x 55 mm | Druck: 100 % / tatsächliche Größe

CD4051 8-Kanal-Analog-Multiplexer

1	X4	VDD	16
2	X6	X2	15
3	X	X1	14
4	X7	X0	13
5	X5	X3	12
6	Inh	A	11
7	VEE	B	10
8	GND	C	9

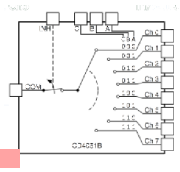

Ref: 4051

CD4051 8-Kanal-Analog-Multiplexer

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4052 2 × 4-Kanal-Analog-Multiplexer

1	Y0	VDD	16
2	Y2	X2	15
3	Y	X1	14
4	Y3	X	13
5	Y1	X0	12
6	Inh	X3	11
7	VEE	A	10
8	GND	B	9

2 × 4:1 ANALOG MUX A / B INHIBIT


Ref: 4052

CD4052 2 × 4-Kanal-Analog-Multiplexer

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4053 3 × 2-Kanal-Analog-Multiplexer

1	Y1	VDD	16
2	Y0	Y	15
3	Z1	X	14
4	Z	X1	13
5	Z0	X0	12
6	Inh	A	11
7	VEE	B	10
8	GND	C	9

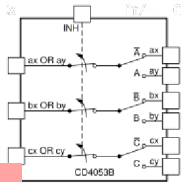


Ref: 4053

CD4053 3 × 2-Kanal-Analog-Multiplexer

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4060 14-Bit-Zähler / Oszillator

1	Q12	VDD	16
2	Q13	Q10	15
3	Q14	Q8	14
4	Q6	Q9	13
5	Q5	CLR	12
6	Q7	$\overline{\Phi 1}$	11
7	Q4	Φ0	10
8	GND	$\overline{\Phi 0}$	9

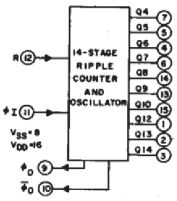


Ref: 4060

CD4060 14-Bit-Zähler / Oszillator

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4063 4-Bit-Komparator

1	B3	VDD	16
2	LT-IN	A3	15
3	EQ-IN	B2	14
4	GT-IN	A2	13
5	GT-OUT	A1	12
6	EQ-OUT	B1	11
7	LT-OUT	A0	10
8	GND	B0	9

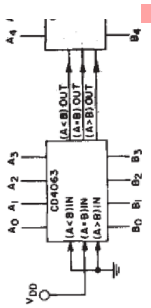


Ref: CD4063

CD4063 4-Bit-Komparator

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4066 4 Analogschalter

1	1A	VDD	14
2	1B	1C	13
3	2A	4C	12
4	2B	4B	11
5	2C	4A	10
6	3A	3C	9
7	GND	3B	8

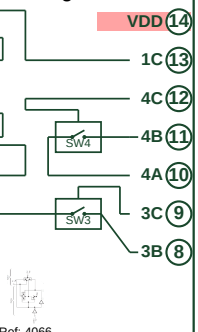

Ref: 4066

CD4066 4 Analogschalter

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4068 8-Eingang-AND / NAND

1	$\overline{Y}$	VDD	14
2	A	Y	13
3	B	H	12
4	C	G	11
5	D	F	10
6	NC	E	9
7	GND	NC	8

& 8 Eingänge Y / Y inv.

Ref: 4068

CD4068 8-Eingang-AND / NAND

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4069 6 Inverter

1	1A	VDD	14
2	1Y	6A	13
3	2A	6Y	12
4	2Y	5A	11
5	3A	5Y	10
6	3Y	4A	9
7	GND	4Y	8

Ref: 4069

CD4069 6 Inverter

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4070 4 XOR-Gatter, je 2 Eingänge

1	1A	VDD	14
2	1B	4B	13
3	1Y	4A	12
4	2Y	4Y	11
5	2A	3Y	10
6	2B	3B	9
7	GND	3A	8

A	B | Y
0	0 | 0
0	1 | 1
1	0 | 1
1	1 | 0

Ref: 4070

CD4070 4 XOR-Gatter, je 2 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4071 4 OR-Gatter, je 2 Eingänge

1	1A	VDD	14
2	1B	4B	13
3	1Y	4A	12
4	2Y	4Y	11
5	2A	3Y	10
6	2B	3B	9
7	GND	3A	8

A	B | Y
0	0 | 0
0	1 | 1
1	0 | 1
1	1 | 1

Ref: 4071

CD4071 4 OR-Gatter, je 2 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4072 2 OR-Gatter, je 4 Eingänge

1	1Y	VDD	14
2	1A	2Y	13
3	1B	2D	12
4	1C	2C	11
5	1D	2B	10
6	NC	2A	9
7	GND	NC	8

Y = OR(A, B, ...)

Ref: 4072

CD4072 2 OR-Gatter, je 4 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4073 3 AND-Gatter, je 3 Eingänge

1	1A	VDD	14
2	1B	3C	13
3	2A	3B	12
4	2B	3A	11
5	2C	3Y	10
6	2Y	1Y	9
7	GND	1C	8

A	B	C | Y
0	0	0 | 0
0	0	1 | 0
0	1	0 | 0
0	1	1 | 0
1	0	0 | 0
1	0	1 | 0
1	1	0 | 0
1	1	1 | 1

Ref: 4073

CD4073 3 AND-Gatter, je 3 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4075 3 OR-Gatter, je 3 Eingänge

1	1A	VDD	14
2	1B	3C	13
3	2A	3B	12
4	2B	3A	11
5	2C	3Y	10
6	2Y	1Y	9
7	GND	1C	8

A	B	C | Y
0	0	0 | 0
0	0	1 | 1
0	1	0 | 1
0	1	1 | 1
1	0	0 | 1
1	0	1 | 1
1	1	0 | 1
1	1	1 | 1

Ref: 4075

CD4075 3 OR-Gatter, je 3 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4077 4 XNOR-Gatter, je 2 Eingänge

1	1A	VDD	14
2	1B	4B	13
3	1Y	4A	12
4	2Y	4Y	11
5	2A	3Y	10
6	2B	3B	9
7	GND	3A	8

A	B | Y
0	0 | 1
0	1 | 0
1	0 | 0
1	1 | 1

Ref: 4077

CD4077 4 XNOR-Gatter, je 2 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4081 4 AND-Gatter, je 2 Eingänge

1	1A	VDD	14
2	1B	4B	13
3	1Y	4A	12
4	2Y	4Y	11
5	2A	3Y	10
6	2B	3B	9
7	GND	3A	8

A	B | Y
0	0 | 0
0	1 | 0
1	0 | 0
1	1 | 1

Ref: 4081

CD4081 4 AND-Gatter, je 2 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4082 2 AND-Gatter, je 4 Eingänge

1	1Y	VDD	14
2	1A	2Y	13
3	1B	2D	12
4	1C	2C	11
5	1D	2B	10
6	NC	2A	9
7	GND	NC	8

Y = AND(A, B, ...)

Ref: 4082


CD4082 2 AND-Gatter, je 4 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

IC-Karten 45 x 55 mm | Druck: 100 % / tatsächliche Größe

CD4093 4 Schmitt-NAND, je 2 Eingänge

1	1A	VDD	14
2	1B	4B	13
3	1Y	4A	12
4	2Y	4Y	11
5	2A	3Y	10
6	2B	3B	9
7	GND	3A	8

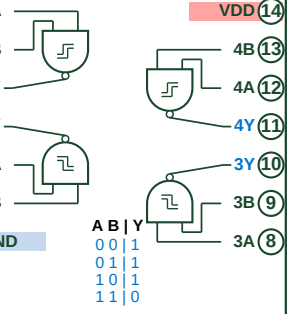

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0


Ref: 4093

CD4093 4 Schmitt-NAND, je 2 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4094 8-Bit-Schieberegister / Latch

1	STR	VDD	16
2	D	OE	15
3	CP	Q5	14
4	Q1	Q6	13
5	Q2	Q7	12
6	Q3	Q8	11
7	Q4	QS2	10
8	GND	QS1	9

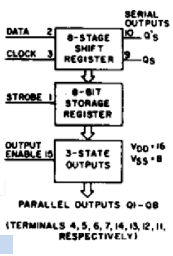


Ref: HEF4094B

CD4094 8-Bit-Schieberegister / Latch

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4098 2 Monoflops

1	Cx1	VDD	16
2	R/C1	Cx2	15
3	RST1	R/C2	14
4	+TR1	RST2	13
5	-TR1	+TR2	12
6	Q1	-TR2	11
7	Q1	Q2	10
8	GND	Q2	9

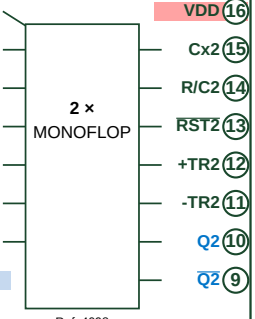


Ref: 4098

CD4098 2 Monoflops

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4503 6 Puffer, 3-State

1	DIS-A	VDD	16
2	D1	DIS-B	15
3	Q1	D6	14
4	D2	Q6	13
5	Q2	D5	12
6	D3	Q5	11
7	Q3	D4	10
8	GND	Q4	9

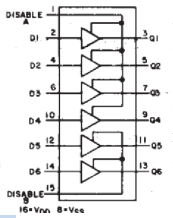


Ref: CD4503

CD4503 6 Puffer, 3-State

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4511 BCD-Latch / 7-Segment-LED

1	DB	VDD	16
2	DC	Qf	15
3	LT	Qg	14
4	BI	Qa	13
5	EL	Qb	12
6	DD	Qc	11
7	DA	Qd	10
8	GND	Qe	9

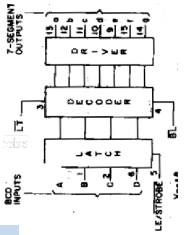


Ref: 4511

CD4511 BCD-Latch / 7-Segment-LED

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4513 BCD-Latch / 7-Segment (18 Pins)

1	B	VDD	18
2	C	f	17
3	LT	g	16
4	BI	a	15
5	LE	b	14
6	D	c	13
7	A	d	12
8	RBI	e	11
9	GND	RBO	10

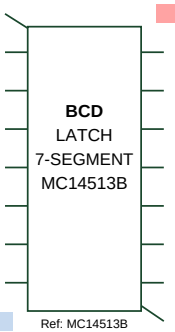


Ref: MC14513B

CD4513 BCD-Latch / 7-Segment (18 Pins)

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 18 Pins

CD4518 2 BCD-Zähler

1	CK-1	VDD	16
2	EN1	RST-2	15
3	Q1-1	Q4-2	14
4	Q2-1	Q3-2	13
5	Q3-1	Q2-2	12
6	Q4-1	Q1-2	11
7	RST-1	EN2	10
8	GND	CK-2	9

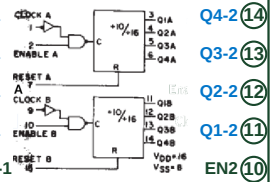


Ref: 4518

CD4518 2 BCD-Zähler

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4520 2 × 4-Bit-Binärzähler

1	CK-1	VDD	16
2	EN1	RST-2	15
3	Q1-1	Q4-2	14
4	Q2-1	Q3-2	13
5	Q3-1	Q2-2	12
6	Q4-1	Q1-2	11
7	RST-1	EN2	10
8	GND	CK-2	9

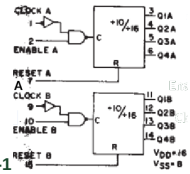


Ref: 4520

CD4520 2 × 4-Bit-Binärzähler

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4528 2 Monoflops

1	GND	VDD	16
2	RC1	GND	15
3	RESET1	RC2	14
4	A1	RESET2	13
5	B1	A2	12
6	Q1	B2	11
7	Q1	Q2	10
8	GND	Q2	9

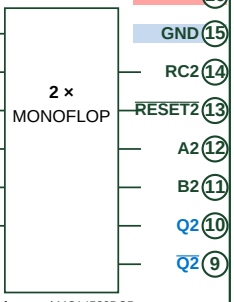


Ref: onsemi MC14528BCP

CD4528 2 Monoflops

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4538 2 Präzisions-Monoflops

1	GND	VDD	16
2	RC1	GND	15
3	RESET1	RC2	14
4	A1	RESET2	13
5	B1	A2	12
6	Q1	B2	11
7	Q1	Q2	10
8	GND	Q2	9

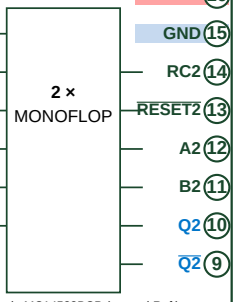


Ref: Motorola MC14538BCP (onsemi Ref.)

CD4538 2 Präzisions-Monoflops

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4541 Programmierbarer Timer

1	RTC	VDD	14
2	CTC	B	13
3	RS	A	12
4	NC	NC	11
5	AR	MODE	10
6	MR	Q-SEL	9
7	GND	Q	8

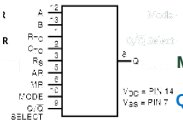


Ref: CD4541BE

CD4541 Programmierbarer Timer

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

CD4543 BCD-Latch / 7-Segment

1	LE	VDD	16
2	D2	Qf	15
3	D1	Qg	14
4	D3	Qe	13
5	D0	Qd	12
6	PH	Qc	11
7	BL	Qb	10
8	GND	Qa	9

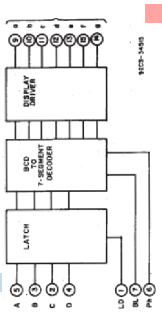


Ref: 4543

CD4543 BCD-Latch / 7-Segment

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

CD4553 3-stelliger BCD-Zähler

1	DS2	VDD	16
2	DS1	DS3	15
3	CIB	OF	14
4	CIA	MR	13
5	Q3	CLK	12
6	Q2	DIS	11
7	Q1	LE	10
8	GND	Q0	9

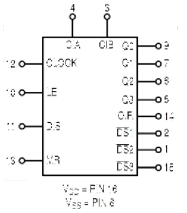


Ref: MC14553B

CD4553 3-stelliger BCD-Zähler

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

COM8126 Baudraten- / Frequenzgenerator

1	XTAL1	F-OUT	14
2	XTAL2	A	13
3	VCC	B	12
4	NC	C	11
5	GND	D	10
6	NC	ST	9
7	NC	NC	8

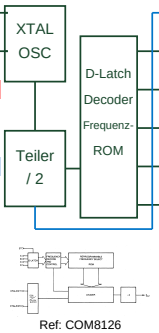


Ref: COM8126

COM8126 Baudraten- / Frequenzgenerator

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

L293D 4 Halbbrücken / Motortreiber

1	EN1,2	VCC1	16
2	1A	4A	15
3	1Y	4Y	14
4	GND	GND	13
5	GND	GND	12
6	2Y	3Y	11
7	2A	3A	10
8	VCC2	EN3,4	9

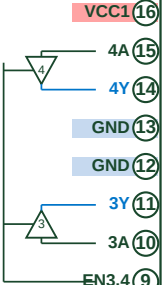

VCC1: Logik / VCC2: Last
Freilaufdioden integriert


Ref: L293D

L293D 4 Halbbrücken / Motortreiber

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

L293NE 4 Halbbrücken / Motortreiber

1	EN1,2	VCC1	16
2	1A	4A	15
3	1Y	4Y	14
4	GND	GND	13
5	GND	GND	12
6	2Y	3Y	11
7	2A	3A	10
8	VCC2	EN3,4	9

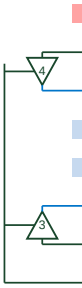

VCC1: Logik / VCC2: Last
Externe Freilaufdioden

Ref: L293

L293NE 4 Halbbrücken / Motortreiber

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

IC-Karten 45 x 55 mm | Druck: 100 % / tatsächliche Größe

LH6764-20 Identifikation offen

ZUORDNUNG OFFEN

Keine dokumentierte Pinbelegung


Nicht zum Verdrahten verwenden

Aufdruck: Sharp546EG

LH6764-20 Identifikation offen

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low

LM311N Komparator, offener Kollektor

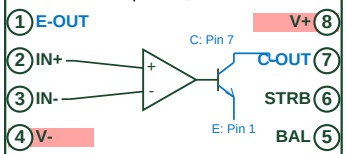

BAL: 5 | STRB: 6

V+: 8 | V-: 4

Offener Kollektor

Pull-up am Ausgang


Emitter separat (Pin 1)

Ref: LM311

LM311N Komparator, offener Kollektor

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 8 Pins

LM324N 4 Operationsverstärker

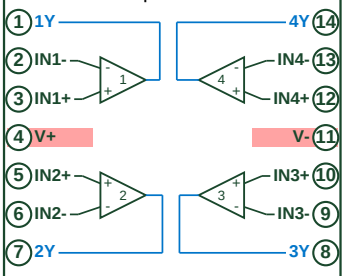

V+: 4 | V-: 11


ST | Versorgung: 3 bis 30 V

Ref: ST LM324N

LM324N 4 Operationsverstärker

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

LP324N 4 Micropower-Operationsverstärker

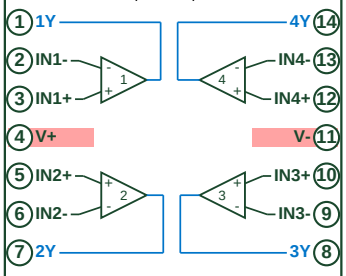

V+: 4 | V-: 11


Iq gesamt: 85 uA typ. (Ref.)

Ref: TI/National LP324N (Ref.)

LP324N 4 Micropower-Operationsverstärker

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

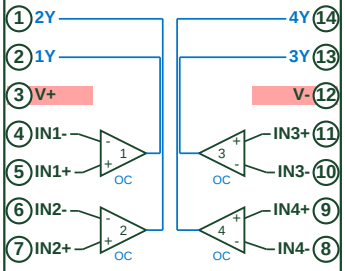LM339AN 4 Komparatoren, offener Kollektor



V+: 3 | V-: 12


OC: Pull-up am Ausgang

Ref: LM339

LM339AN 4 Komparatoren, offener Kollektor

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

LM358 2 Operationsverstärker

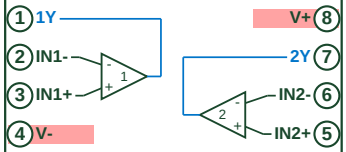


V-: 4 | V+: 8

Ref: LM358

LM358 2 Operationsverstärker

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 8 Pins

MAX250CPD Isolierte RS-232-Schnittstelle

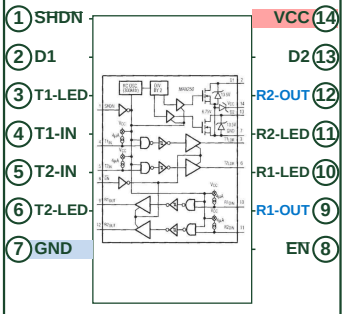


Ref: MAX250CPD

MAX250CPD Isolierte RS-232-Schnittstelle

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

MAX7219CNG 8-stelliger LED-Treiber

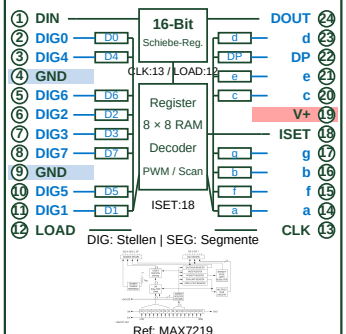


Ref: MAX7219

MAX7219CNG 8-stelliger LED-Treiber

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 24 Pins

MC1488 4 RS-232-Leitungstreiber

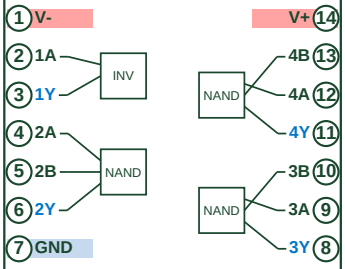


TTL -> RS-232

Ref: MC1488

MC1488 4 RS-232-Leitungstreiber

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

MC1489 4 RS-232-Leitungsempfänger

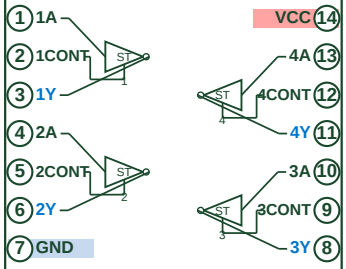


CONT: Schwellwert / Antwort

Ref: MC1489

MC1489 4 RS-232-Leitungsempfänger

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

MC1455 Timer / Multivibrator

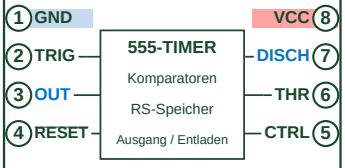

Astabil / Monostabil

Externe R / C bestimmen Zeit

CTRL: Steuerspannung


DISCH: Entladeausgang

Ref: MC1455

MC1455 Timer / Multivibrator

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 8 Pins

NE555 Timer / Multivibrator

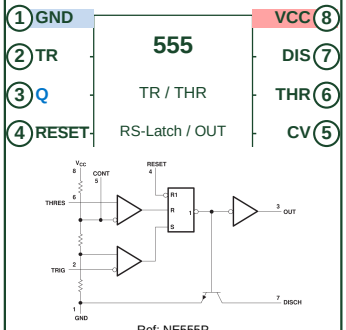


Ref: NE555P

NE555 Timer / Multivibrator

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 8 Pins

PCF8574N 8-Bit-I/O-Expander, I2C

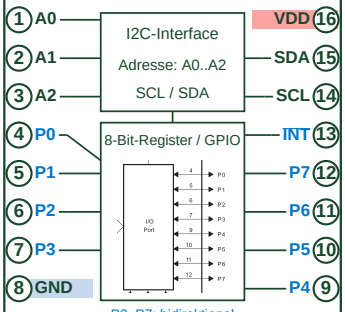


P0..P7: bidirektional

Ref: PCF8574P

PCF8574N 8-Bit-I/O-Expander, I2C

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

PS2501-4 4 Optokoppler

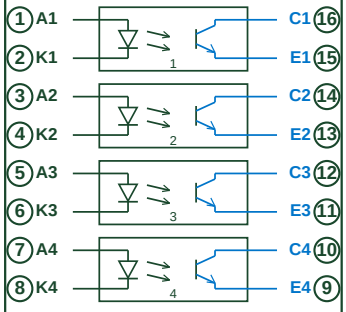


Ref: PS2501-4

PS2501-4 4 Optokoppler

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

UA741CN Operationsverstärker / Offset

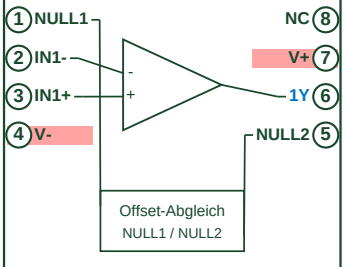

V+: Pin 7 | V-: Pin 4


Pin 8: nicht beschalten

Ref: ST UA741CN (Ref.)

UA741CN Operationsverstärker / Offset

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 8 Pins

UA78S40PC Schaltregler-Steuerbaustein

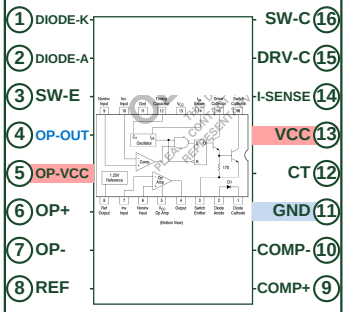


Ref: UA78S40PC

UA78S40PC Schaltregler-Steuerbaustein

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

IC-Karten 45 x 55 mm | Druck: 100 % / tatsächliche Größe

ULN2004A 7 Darlington-Treiber

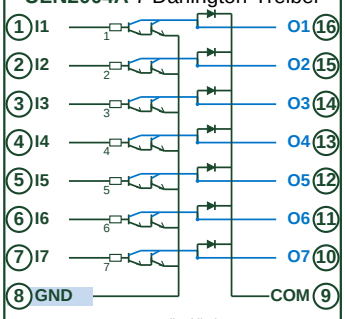


COM: Freilaufdioden
Ref: ULN2004A

ULN2004A 7 Darlington-Treiber

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

ULN2004AG 7 Darlington-Treiber

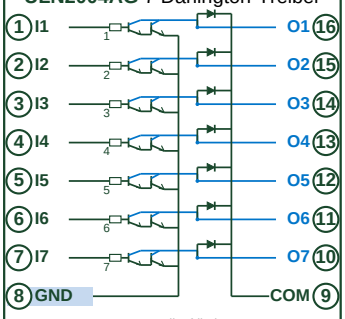


COM: Freilaufdioden
Ref: ULN2004A

ULN2004AG 7 Darlington-Treiber

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

ULN2803A 8 Darlington-Treiber

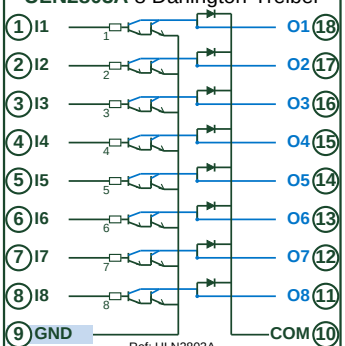


Ref: ULN2803A

ULN2803A 8 Darlington-Treiber

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 18 Pins


MPQ2222A

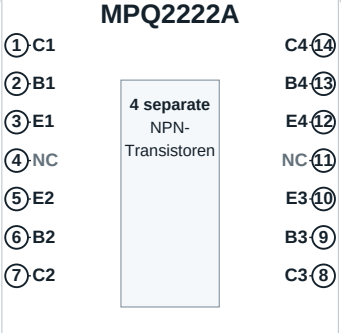

Ref: MPQ2222A

MPQ2222A | 14 Pins

MAX7221CNG 8-stelliger SPI-LED-Treiber

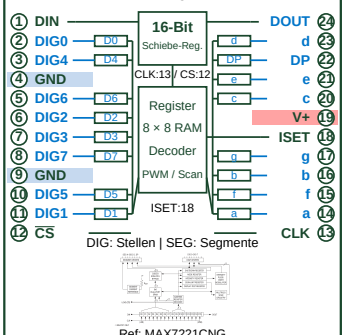


DIG: Stellen | SEG: Segmente

Ref: MAX7221CNG

MAX7221CNG 8-stelliger SPI-LED-Treiber

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 24 Pins

MCP3008-I/P 8-Kanal-ADC, 10 Bit / SPI

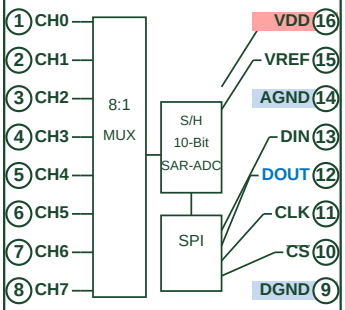


2,7..5,5 V | AGND + DGND verbinden
Ref: Microchip MCP3008-I/P

MCP3008-I/P 8-Kanal-ADC, 10 Bit / SPI

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

PC74HCT08P 4 AND, je 2 Eingänge

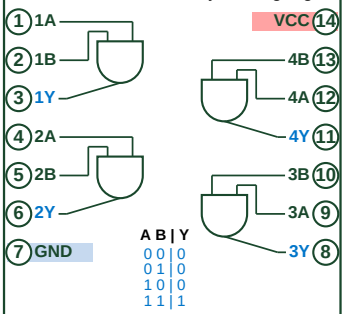


Ref: PC74HCT08P

PC74HCT08P 4 AND, je 2 Eingänge

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins

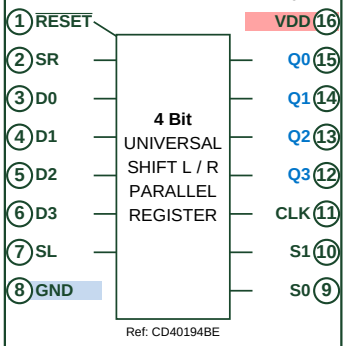CD40194BE 4-Bit-Universal-Schieberegister




Ref: CD40194BE

CD40194BE 4-Bit-Universal-Schieberegister

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins

MC14521BCP 24-stufiger Frequenzteiler

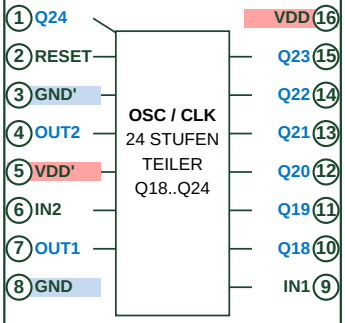

Ref: Motorola MC14521BCP (onsemi Ref.)

MC14521BCP 24-stufiger Frequenzteiler

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 16 Pins